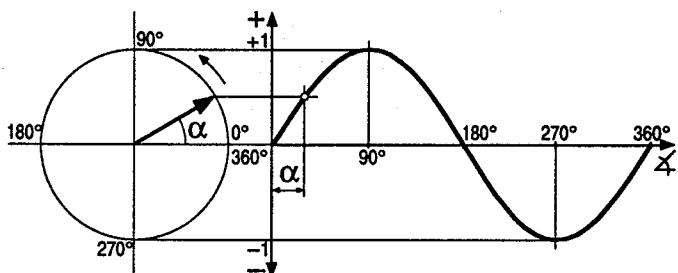


Wechselstrombegriffe


Die Sinuskurve

Die Sinusform ist die Grundform
jedes periodischen Schwingung



Konstruktion der Sinuslinie durch Projektion einer rotierenden Vektorspitze


Frequenz f und Periodendauer T

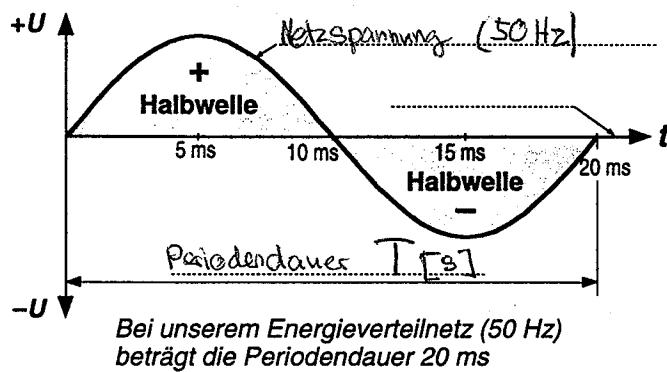

$$f = \frac{1}{T} \quad [1/T] \quad T = \frac{1}{f} \quad [s]$$

Die Kreisfrequenz

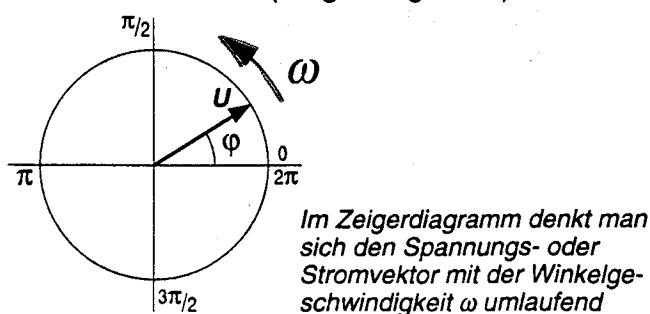Sinusförmige Spannungen und Ströme entstehen aus einer Drehbewegung; sie lassen sich anstelle des Liniendiagramms auch mit einem rotierenden Vektor (Zeigerdiagramm) darstellen.



Sinusförmige Spannungen und Ströme werden in der Energietechnik angestrebt, weil nur die Sinusform in Induktivitäten und Kondensatoren nicht verändert wird. Zudem lassen sich nur bei der Sinusform auf einfache Weise Berechnungen für Wechselstromkreise durchführen.

Eine verzerrte Kurvenform, die sich periodisch wiederholt, kann in eine sinusförmige **Grundkurve** und in mehrere, meistens viel kleinere, auch sinusförmige **Oberwellen** (Harmonische) zerlegt werden. Die Frequenz jeder Ober- schwingung ist immer ein ganzzahliges Vielfaches der Grundschwingung.

Je steiler die Flanken einer periodischen Schwingung sind, z.B. bei Phasenanschnittsteuerung oder bei rechteckförmigen Signalen, desto grösser ist die Frequenz der Oberwellen.

Jede Schwingung (Periode) besteht aus einer positiven und einer negativen Halbwelle.

Unter Frequenz versteht man die Anzahl Schwingungen in einer Sekunde.

Die Masseinheit für die Frequenz ist

$$1 \text{ Hertz} = H_z = \frac{1}{s} = s^{-1}$$

Unser Energieverteilnetz hat eine Frequenz von 50 Hz, in Amerika sind 60 Hz gebräuchlich.

Die SBB fahren mit $16 \frac{2}{3}$ Hz.

Für eine Schwingung braucht es eine bestimmte Zeit, die sogenannte **Periodendauer T** .

Die Frequenz lässt sich mit T berechnen.

Die Winkelgeschwindigkeit dieses Vektors


nennen wir **Kreisfrequenz**.

Den Drehwinkel des Zeigers gibt man bei Wechselstromberechnungen im Bogenmass des **Einheitskreises (rad)** an, d.h. ein Vollkreis hat den Winkelwert 2π .

Da sich der Vektor in einer Sekunde f mal um seinen Anfangspunkt dreht, resultiert für die Kreisfrequenz ω die folgende Formel:

$$\omega = 2\pi \cdot f \text{ in } s^{-1}$$

Momentanwert, Maximalwert, Effektivwert

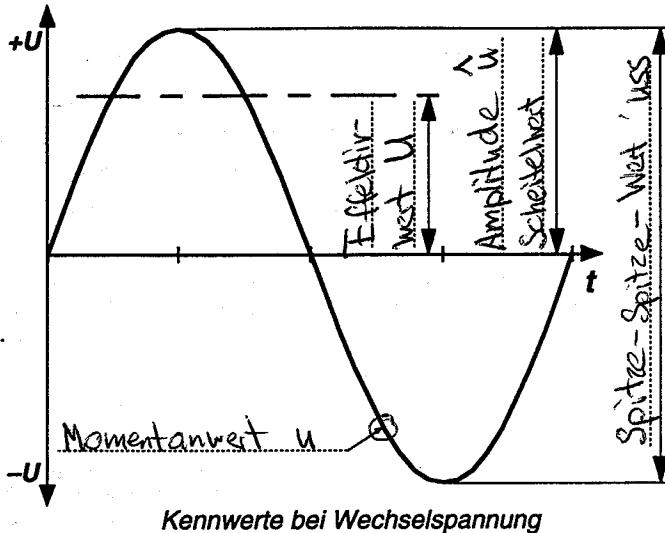

Kennwerte bei Wechselspannung


Der Momentanwert oder Augenblickswert wird mit den kleinen Buchstaben u oder i bezeichnet. Zur genauen mathematischen Beschreibung z.B. einer sinusförmigen Spannung ohne Phasenverschiebung, ergibt sich die Formel:

$$u = \hat{u} \cdot \sin(\omega t)$$

Ohne Kenntnis der höheren mathematischen Gesetze ist die Formel jedoch kaum von Nutzen.

Der Höchstwert einer Wechselstromgröße hat verschiedene Kennzeichnungen:

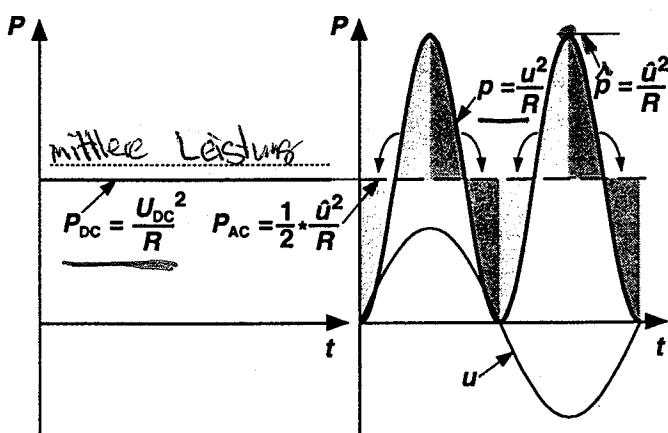Scheitelpunkt, Maximalwert, Amplitude, Volllaschlag



Die mittlere AC-Leistung entspricht der DC-Leistung, wenn U_{DC} gleich U_{Effektiv} ist

$P_{DC} = P_{AC}$
$\frac{U^2}{R} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{u}^2}{R}$
$U^2 = \frac{\hat{u}^2}{2}$

$U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$
$I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$

Diese Formeln gelten nur für sinusförmige Spannungen und Ströme

Im Formelzeichen wird er mit einem «Dächlein» oder einem Index versehen, z.B.:

$\hat{u}, \hat{i}, U_{\text{Ampl.}}$ oder I_{max}

Die Amplitude einer Wechselspannung ist vor allem bei der Durchschlagsfestigkeit von Isolationen und bei der Dimensionierung von Kondensatoren und Dioden zu berücksichtigen.

Der Effektivwert ist der quadratische Mittelwert einer periodischen Schwingung.

Der Effektivwert eines Wechselstromes ist ebenso gross wie des Gleichstromwert mit der gleichen Wärme...

Effektivwerte werden wie Gleichstromwerte mit grossen Buchstaben gekennzeichnet. Wird nichts Näheres vermerkt, sind immer Effektivwerte gemeint.


Das Verhältnis zwischen Scheitelpunkt und Effektivwert ist bei Sinusgrößen $1 : \sqrt{2}$.

Der Spitze-Spitze-Wert U_{ss} oder U_{pp} (englisch «peak to peak») ist die Spannung, die zwischen den beiden Scheitelpunkten gemessen wird. Besonders bei der Arbeit mit dem KO (Kathodenstrahlzilloskop) wird häufig die Spitze-Spitze-Spannung bestimmt.


Der Spitze-Spitze-Wert ist der doppelte Scheitelpunkt

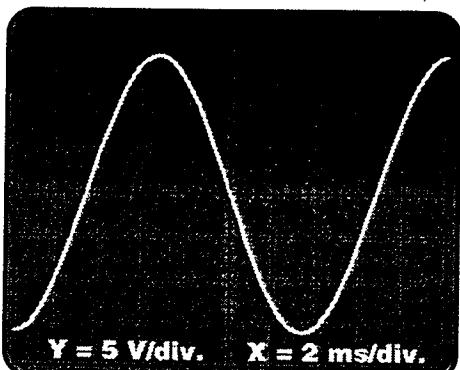Beispiel zu «Wechselstrombegriffe»:


Auf dem Schirm eines KO ist eine Wechselspannung zu sehen.



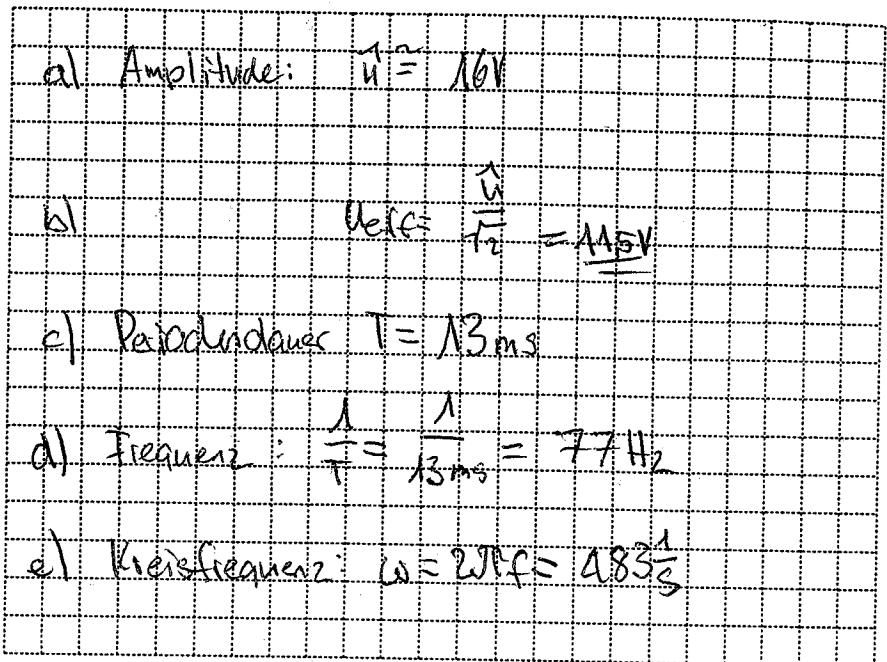- Wie gross sind:
 a) Amplitude,
 b) Effektivwert,
 c) Periodendauer,
 d) Frequenz,
 e) Kreisfrequenz?



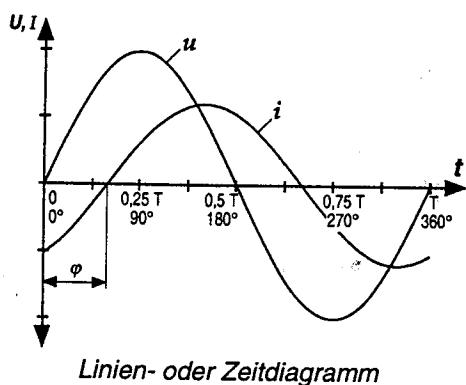Grafische Darstellung von Wechselstromgrößen




Linien- oder Zeitdiagramm

Eine Wechselspannung hat in jedem Augenblick einer Periode einen anderen Wert. Alle Momentanwerte (u , i und p) werden beim **Zeit- oder Liniendiagramm** in Funktion der Zeit massstäblich aufgezeichnet.





Jede Strecke auf der Zeitachse entspricht einem bestimmten «Drehwinkel» des Generator-Ankers respektive des Vektors. Die Zeitachse wird oft zusätzlich mit Winkelwerten beschriftet, damit Phasenverschiebungswinkel abgelesen werden können.

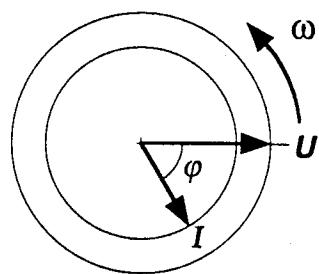Vereinfacht können sinusförmige Größen auch durch **Vektor- oder Zeigerdiagramme** gezeigt werden. Dieser Darstellung liegt das Prinzip der Sinuslinien-Konstruktion zugrunde. Den Vektor denkt man sich mit der Kreisfrequenz ω umlaufend. Die Drehrichtung des Vektors ist gegen den Uhrzeigersinn gerichtet; die Ausgangslinie ist waagrecht wie die Zeitachse.




Zeiger- oder Vektordiagramm

Zeiger und Sinuslinien

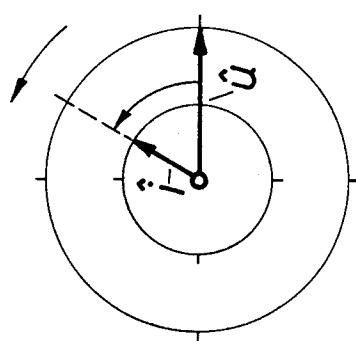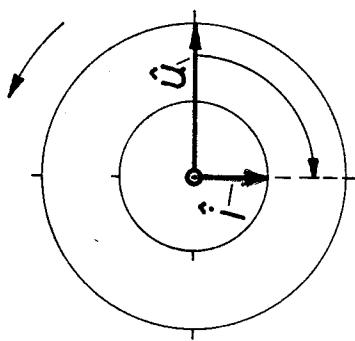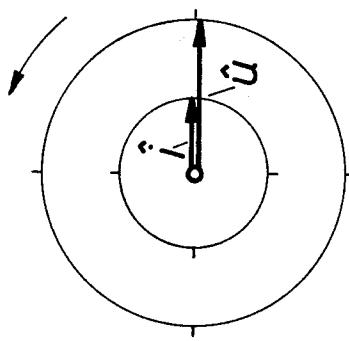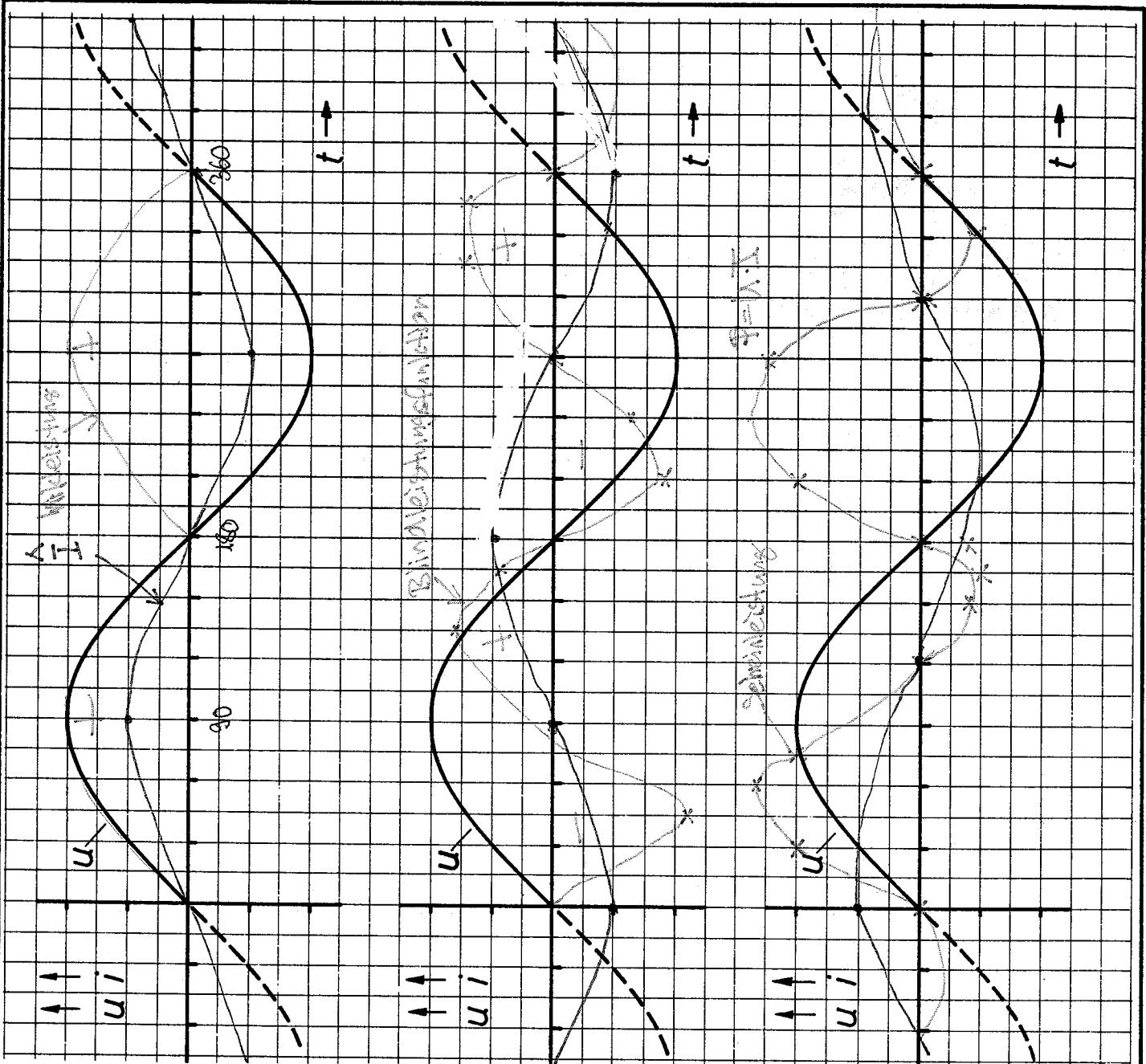

Ladung, elektrisches Feld, Kondensator

Die elektrische Ladung

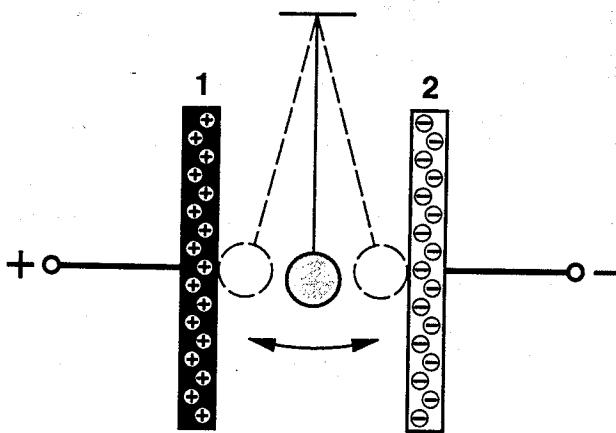

Die Kugel wird zunächst an der Platte 1 positiv geladen, dann von der gleichnamigen Ladung abgestossen und zugleich von der negativen Platte angezogen. An dieser Platte wird die Kugel umgeladen und erneut abgestossen. Der Vorgang wiederholt sich, solange Spannung anliegt.

Die elektrische Ladung ist ein räumlich begrenzter Überschuss oder Mangel an Elektronen.

Elektronenüberschuss ergibt eine negative, Elektronenmangel eine positive Ladung


Elektrische Ladungen üben aufeinander Kraftwirkungen aus:

- gleichartige Ladungen stoßen sich ab,
- ungleichartige Ladungen ziehen sich an.


Jede Ladung verursacht eine elektrische Spannung – einen elektrischen «Druck». Bewegte elektrische Ladung nennen wir Strom. Die Masseinheit für die Ladung ist

Amperesekunden = 1 AS = 1 Coulomb

Das elektrische Feld

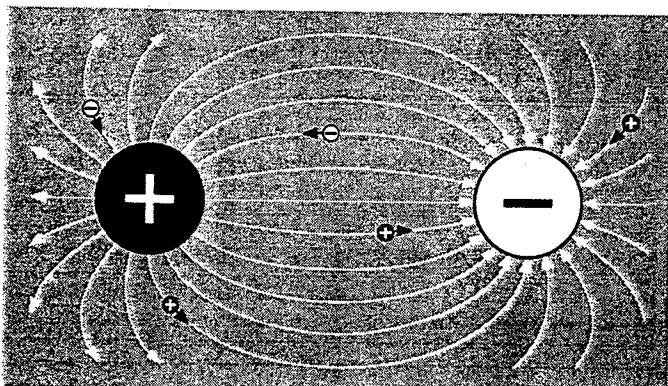

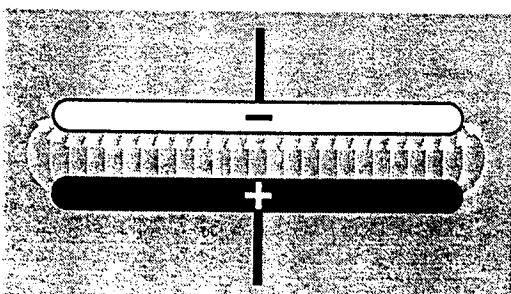Im Raum zwischen ungleichartig geladenen Körpern lassen sich Kraftwirkungen nachweisen. Man bezeichnet einen solchen Raum als **elektrisches Feld**.



Zwischen den parallelen, nahe beieinander liegenden Platten eines Kondensators ist das el. Feld homogen.

Körper (Pole), zwischen denen eine Spannung herrscht, haben immer unterschiedliche elektrische Ladungen und ein elektrisches Feld.

Im elektrischen Feld lassen sich Kraftwirkungen nachweisen


Elektrische Feldlinien

Jedes Feld lässt sich zeichnerisch durch Kraft- oder Feldlinien veranschaulichen.

Die elektrischen Feldlinien verlaufen in Richtung der Kraftwirkung auf eine positive Ladung

Die Feldlinien haben folgende Eigenschaften:

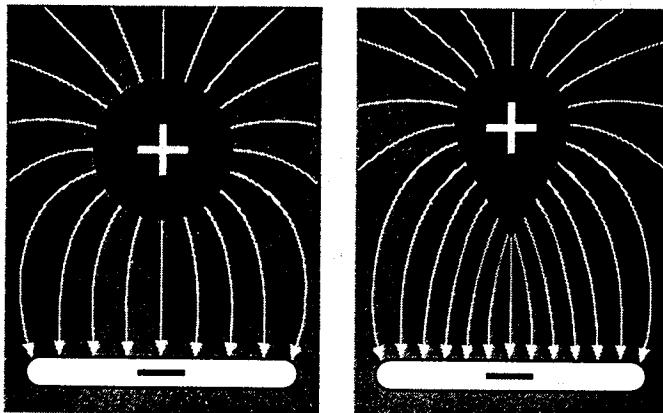- Sie beginnen auf positiven und enden bei negativen Ladungen,
 - sie treten immer senkrecht aus der Leiteroberfläche aus,
 - sie kreuzen oder berühren sich nie.
- Verlaufen die Feldlinien parallel und mit gleichmässigem Abstand, spricht man von einem homogenen Feld.



Die Feldverteilung und damit die Feldstärke ist von der Form der unter Spannung stehenden Körper abhängig

Häufig verlaufen die Feldlinien nicht parallel, das Feld ist inhomogen. Aus den Feldlinienbildern kann man die ungefähre Grösse und die Verteilung der elektrischen Feldstärke erkennen:

Das el. Feld ist dort am stärksten, wo die Feldliniendichte am größten ist.

Weisen die geladenen Körper scharfe Kanten oder Spitzen auf, liegen dort die Feldlinien am nächsten beieinander, das heisst die Feldstärke ist dort immer am grössten.

Grosse Flächen und runde Formen führen zu einer gleichmässigen Verteilung der Feldlinien

Die elektrische Feldstärke

Je stärker ein elektrisches Feld ist, desto grösser ist die Kraft, die auf geladene Körper oder auf die Elementarladungen der Atome wirkt.

Die Feldstärke ist ein Mass für die Kraft auf Ladung im elekt. Feld. Maßeinheit: V/m


$$E = \frac{U}{t}$$

In einem homogenen Feld ist die Feldstärke um so grösser, je grösser die Spannung und je kleiner der Abstand der Pole ist.


Ist die Feldstärke für ein bestimmtes Isoliermaterial zu gross, kommt es zu einem gewaltsamen Ladungsausgleich zwischen den Polen, der Isolierstoff wird elektrisch «durchschlagen» und dadurch meistens zerstört.

Die Durchschlagsfestigkeit ist eine wichtige Kenngrösse für ein Isoliermaterial.

Influenz und dielektrische Polarisation

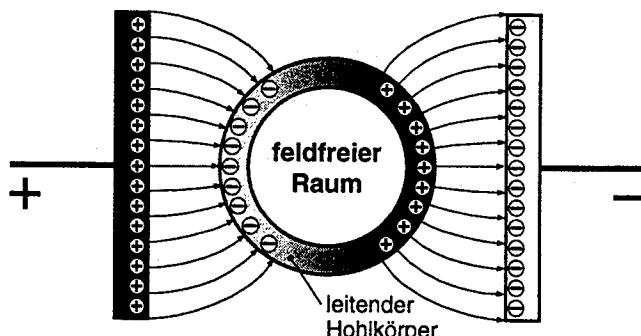

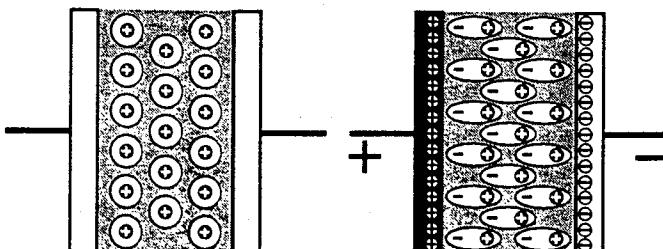Abschirmung durch einen Faradayschen Käfig



Ladungsverschiebung innerhalb der Moleküle von Isolierstoffen nennt man dielektrische Polarisation

Unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes kommt es in leitenden Materialien zu einer Ladungstrennung (**Influenz**). Die Oberfläche des leitenden Gebildes wird dadurch aufgeladen.

Der Innenraum eines leitenden Körpers ist feldfrei → Abschirmung


Auch in Nichtleitern kommen Influzwirkungen zustande, allerdings gibt es kaum freie Elektronen, die abfließen können. Innerhalb der Atome und Moleküle tritt jedoch eine Ladungsverschiebung ein. Gewisse Moleküle werden «verformt», sie bilden Dipole mit einem positiven und einem negativen Ende (**dielektrische Polarisation**).

Die dielektrische Polarisation beeinflusst die Kapazität eines Kondensators und die dielektrischen Verluste.


Der Kondensator

Zweck und Verwendung

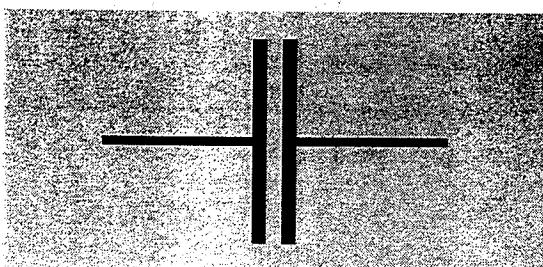Der Kondensator findet in der Praxis zahlreiche Anwendungen mit unterschiedlichsten Aufgaben, die aber alle auf den «Hauptzweck» zurückzuführen sind: **das Speichern von el. Ladung.**



Aufbau des Kondensators

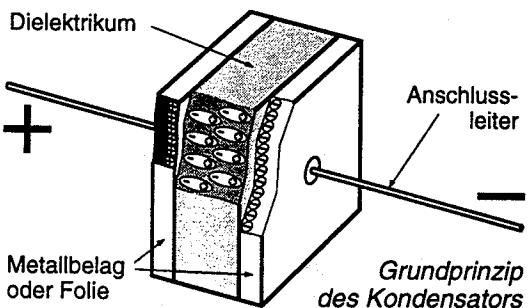

Kondensatoren sind elektrische Bauteile mit einem bestimmten Fassungsvermögen für elektrische Ladung. Ladung beinhaltet Energie und bewirkt eine Spannung. **Zum Laden oder Entladen und dadurch zum Ändern der Spannung braucht es immer eine endliche Zeit.**

- Glätten von pulsierenden Gleichstromen
- Kurzzeit energiequelle z.B. für Blitzlicht
- Zeitverzögerungsschaltung
- Abriegeln von DC und wellenteilen von AC
- Schalt funken - Entstörung
- Schwingkreise in der Funktechnik
- Starten von einphasigen Motoren

Ein Kondensator besteht (grundsätzlich) aus zwei Metallplatten die durch eine Isolierschicht voneinander getrennt sind.

Die Isolierschicht heisst **Dielektrikum**; sie besteht aus Werkstoffen, die durch dielektrische Polarisation das elektrische Feld und damit die Kapazität vergrössern.

Die Kapazität C (Fassungsvermögen)

Je nach Bauform und Grösse kann ein Kondensator mehr oder weniger Ladung speichern. Die Kapazität eines Kondensators ist abhängig:

- von den Plattenflächen A
- vom Plattenabstand d
- vom Dielektrikum

Der Werkstoff und die Dicke der Leiterplatten haben keinen Einfluss auf die Kapazität des Kondensators.

Masseinheit: Farad [As/V]

Für jeden als Dielektrikum verwendeten Werkstoff wird die Dielektrizitätszahl (ϵ_r) angegeben. Diese Dielektrizitätszahl sagt aus, wieviel mal grösser die Kapazität eines Kondensators wird, wenn statt Luft dieser Werkstoff als Dielektrikum eingesetzt wird.

Für Luft und Vakuum ist die Dielektrizitätszahl 1, für Öl 2 bis 2.8, für Hartpapier 4 bis 8 und für Keramik 10 bis 10 000.

Die Kapazität eines Plattenkondensators wird nach folgender Formel berechnet:

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d}$$

C = Kapazität in As/V (Farad)
 A = Fläche einer Platte in m²
 d = Plattenabstand in m
 ϵ_r = Dielektrizitätszahl (Faktor)
 ϵ_0 = elektrische Feldkonstante
 $= 8,85 \cdot 10^{-12}$ As/Vm

Die gespeicherte Ladung

$$Q = C \cdot U$$


As

Ähnlich wie die in einer Gasflasche enthaltene Gasmenge aus Volumen mal Druck bestimmt wird, berechnet man die in einem Kondensator gespeicherte Ladung mit der Kapazität mal angelegte Spannung.

Schaltung von Kondensatoren

Für Spannung und Strom gelten die gleichen Gesetze wie bei den Widerstandsschaltungen.


Parallelschaltung:

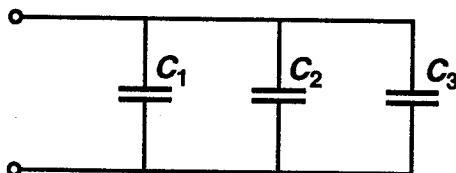

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

Farad

Serieschaltung:

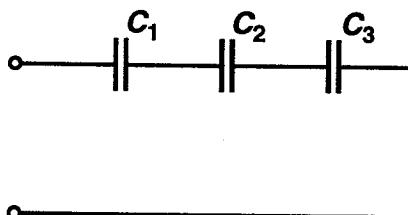


$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

Farad

Bauformen und Kenngrößen

Beim Einsatz von Kondensatoren müssen Bauform und vor allem bestimmte technische Daten beachtet werden:

Folienkondensatoren

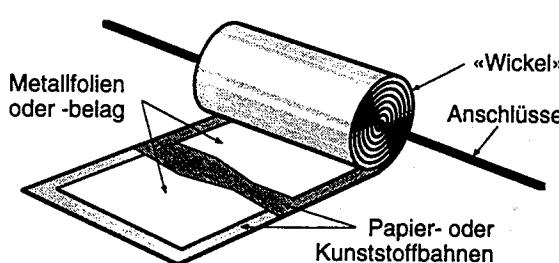

Keramikkondensatoren

Elektrolytkondensatoren



Drehkondensatoren

Kenngrößen sind: Nennkapazität,

Toleranz, Nennspannung für AC, DC

Papier-, Kunststofffolien- oder Metallpapierkondensatoren (MP): Metallfolien und als Dielektrikum wirkende Isolierfolien werden zu Wickeln zusammengerollt. Die «Leiterplatten» bestehen aus dünnen Aluminiumfolien oder aus Metallbelägen, die direkt auf das Dielektrikum aufgedampft sind. Als Dielektrikum setzt man imprägnierte Papiere oder Kunststofffolien ein. Die Wickel werden mit Giessharz sowie Bechern oder Rohren aus Aluminium, Kunststoff oder Keramik umhüllt.

Das Dielektrikum besteht aus Oxidkeramik, es hat bis zu 10 000 mal bessere Dielektrizitätszahlen als Luft.


Eine aufgerauhte Metallanode – meistens aus Aluminium – ist mit einer isolierenden Oxidschicht bedeckt (Dielektrikum), ein Elektrolyt bildet die Gegenelektrode. Die Oxidschicht wird bei falscher Polung abgebaut. Elektrolytkondensatoren haben Kapazitäten bis zu 1 F.

Veränderbare Kapazitäten werden für Mess- und Abstimmvorgänge eingesetzt (z.B. beim Radioapparat).

Kondensator

Grundaufbau eines Kondensators


Plattenanschluss

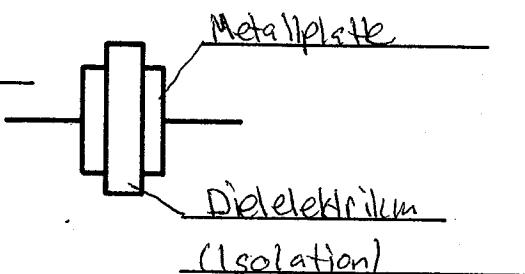

Symbol:



Ladungsverschiebung im Kondensator

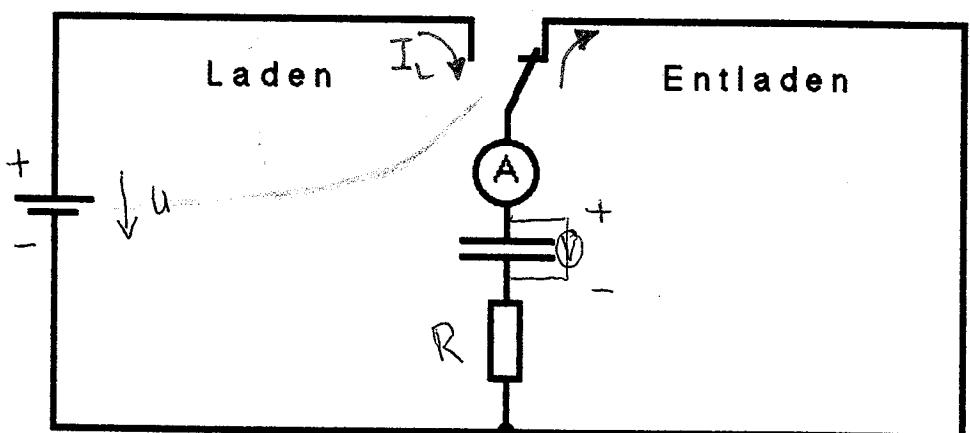

Feststellung:

Laden Beim Laden fließt kurzzeitig ein Strom
Anschließend speart der Kondensator den Strom.

Speichern Der Kondensator kann elektrische Ladungen speichern

Entladen Beim Entladen fließt kurzzeitig ein entgegengesetzter Strom.



Merke: Ein ungeladener Kondensator wirkt wie ein geschlossener Schalter (Kurzschluss).

Ein geladener Kondensator wirkt wie ein geöffneter Schalter (Unterbrechung). Durch das Dielektrikum fließt kein Strom.



Spannung und elektrisches Feld

Vorgänge:



Ungeladen

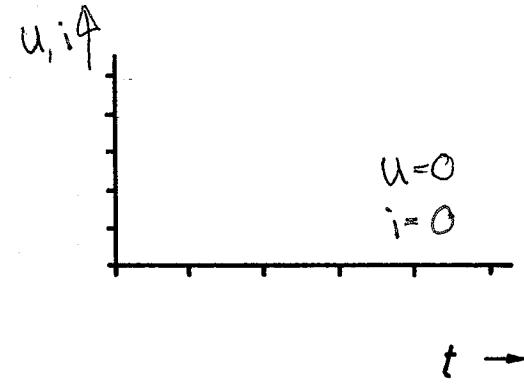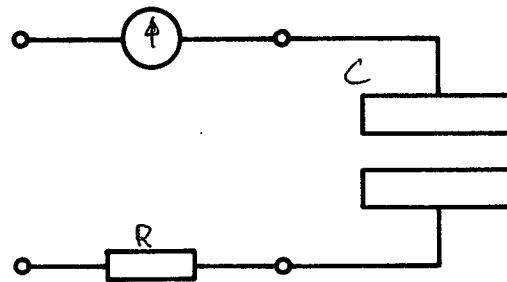



Ladevorgang

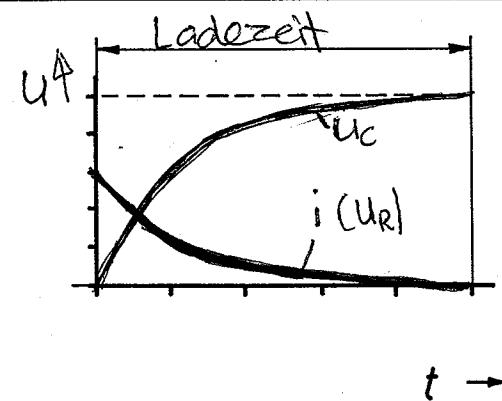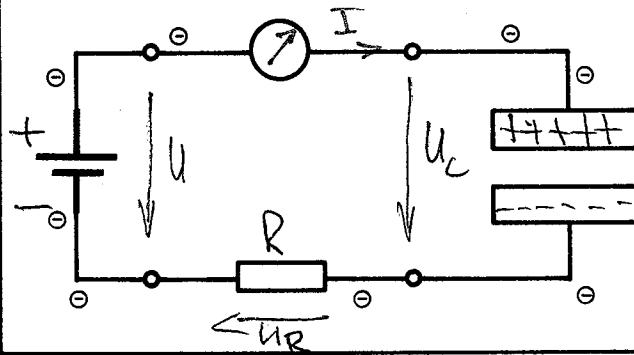

Geladen

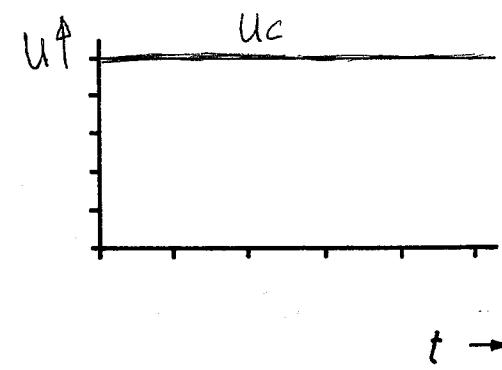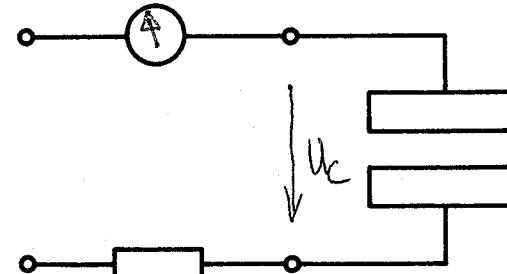

Entladungsvorgang

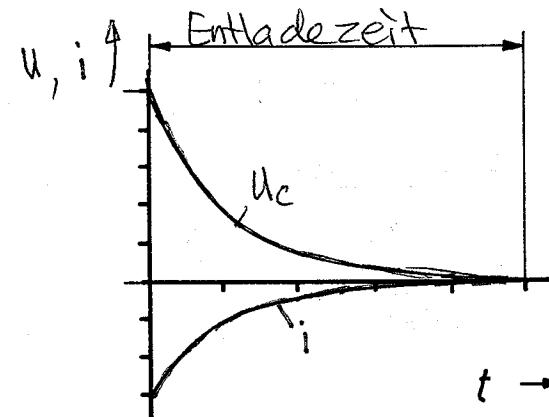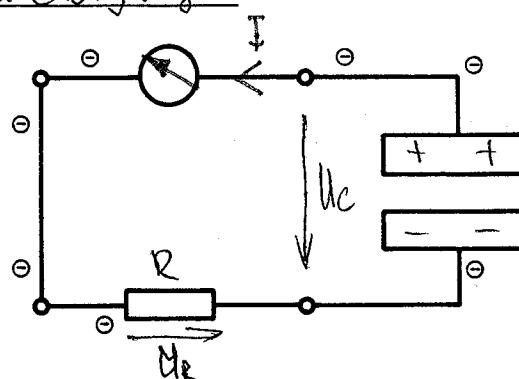

RC-Schaltungen an Gleichspannungen (4.11.7)

1. Berechnen Sie die Zeitkonstante eines RC-Gliedes mit $R=560\text{ k}\Omega$ und $C=0,1\mu\text{F}$.
2. Wie gross ist die Zeitkonstante bei $R=18\text{ k}\Omega$ und $C=15\mu\text{F}$?
3. Die Zeitkonstante eines RC-Gliedes beträgt 360 ms .
a) Wie gross ist der Widerstand, wenn die Kapazität $200\mu\text{F}$ ist?
4. Die Zeitkonstante des RC-Gliedes am Verstärkereingang beträgt 28 ms .
Errechnen Sie den Ankoppelungskondensator, wenn der Widerstand $5,6\text{ k}\Omega$ ist.
5. Ein auf 20 V geladener Kondensator wird über einen Spannungsmesser mit $R_i=50\text{ k}\Omega$ entladen. Nach $2,5\text{ s}$ beträgt die Kondensatorspannung noch $7,4\text{ V}$.
Wie gross ist die Kapazität?
6. Ein Kondensator mit $50\mu\text{F}$ wird über einen Widerstand an eine Gleichspannung von 50 V gelegt. Nach 9 s ist der Kondensator auf $31,5\text{ V}$ geladen.
Wie gross ist der Widerstand?

1) 56 ms
2) $270\mu\text{s}$

3) $1,8\text{ k}\Omega$
4) $5\mu\text{F}$

5) $50\mu\text{F}$
6) $180\text{ k}\Omega$

RC-Schaltungen (4.11.7)

7. Ein Kondensator von 15nF wird über einen Widerstand von $680\text{k}\Omega$ an 120V Gleichspannung gelegt. Berechnen Sie die Kondensatorspannung nach einer Ladezeit von 60ms ! Wie gross ist dann der Ladestrom?
8. Ein Kondensator mit 470pF , der auf 30V geladen ist, wird über einen Widerstand mit $27\text{k}\Omega$ entladen. Berechnen Sie die Kondensatorspannung und Entladestrom nach einer Entladegesit von $12,69\mu\text{s}$!
9. Ein auf 20V geladener Kondensator mit $5\mu\text{F}$ wird über einen Widerstand mit $180\text{k}\Omega$ entladen. Nach welcher Zeit beträgt die Kondensatorspannung noch $8,3\text{V}$? Wie gross ist dann der Entladestrom?
10. In einer Schaltung heißt eine Relaiswicklung mit $R=4\text{k}\Omega$ ein Kondensator parallel, damit beim Abschalten der Gleichspannung eine Abfallverzögerung auftritt. Die Spannung am Relais beträgt im Abschaltmoment 60V . Der Hallestrom des Relais beträgt 5mA . Wie gross muss die Kapazität sein, damit der Abfall des Relais um $1,25$ verzögert wird? (Induktivität des Relais nicht berücksichtigen!)




7) $\approx 120\text{V}; \approx 0\text{A}$

9) $791,66\text{ms}; -46,043\mu\text{A}$

8) $11,1\text{V}; -0,41\mu\text{A}$

10) $273\mu\text{F}$

Zeitkonstante

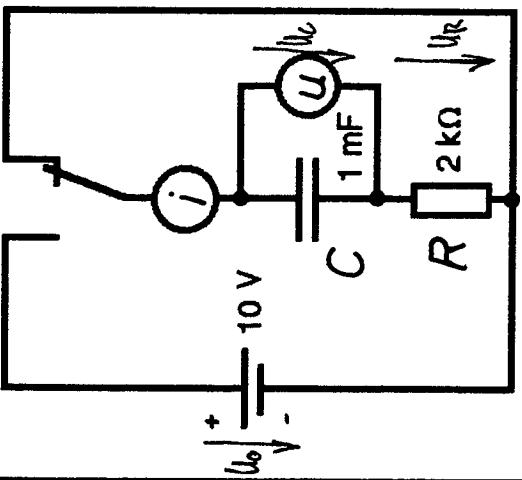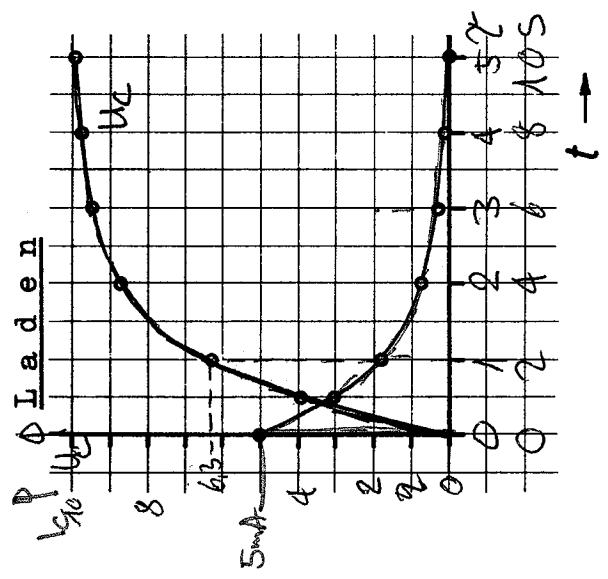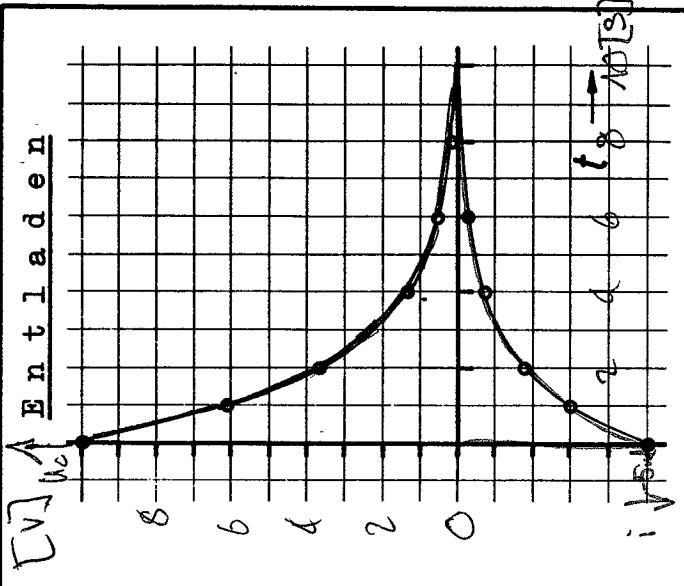

Beginn: Laden:
 $U_c = U_0(1 - e^{-t/\tau})$
 $\tau = R \cdot C = 2\text{k}\Omega \cdot 1\text{mF} = 2\text{s}$

Ende: Entladen:
 $U_c = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$
 $i = -I_0 \cdot e^{-t/\tau}$

Zeitkonstante: $\tau = R \cdot C$
 $\tau = \Omega \cdot L = \frac{S}{\omega} = S$

Dauer des ganzen Vorganges:
 $t \approx 5 \cdot \tau = 5 \cdot 2\text{s} = 10\text{s}$

$$U = U_0 \\ i = -5\text{mA} \\ (-\frac{\text{d}U}{\text{d}t}) = -5\text{mA}$$

$$U = 0 \\ i = 0$$

$$\tau_E = R \cdot C = 2\text{k}\Omega \cdot 1\text{mF} = 2\text{s}$$

$$t_E \approx 5 \cdot \tau = 5 \cdot 2\text{s} = 10\text{s}$$


Funkenlöschen und Entstören

Ueberspannungen durch Selbstinduktion können durch folgende Massnahmen verhindert werden:


Beispiele:

1. mit RC-Glied

beim Kontakt

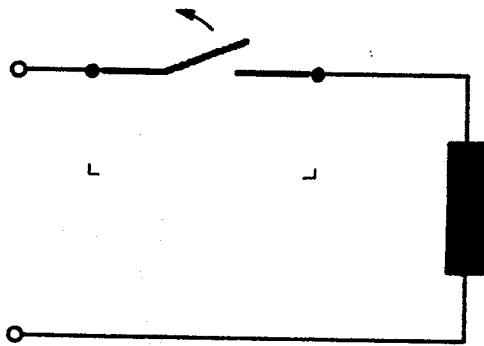


beim Stromwender

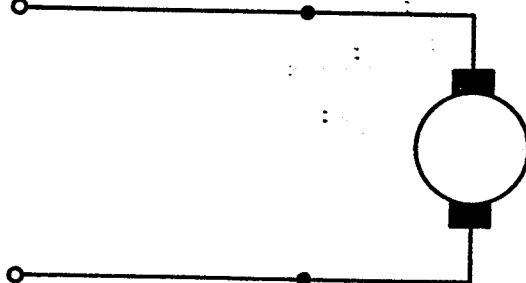


2. mit Diode (in _____ zur angelegten Spannung !)

nur für _____



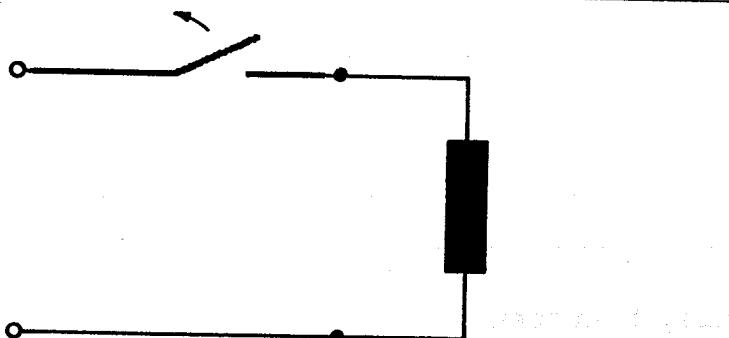


Abschaltspannung (Störspannung)

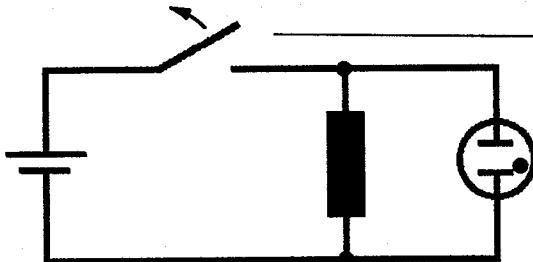

Folgerung: Beim Abschalten von Spulenstromkreisen können durch Selbstinduktion _____ auftreten.

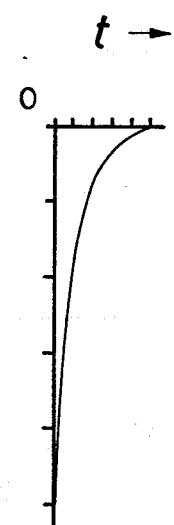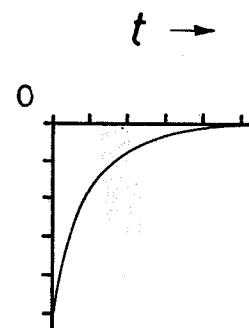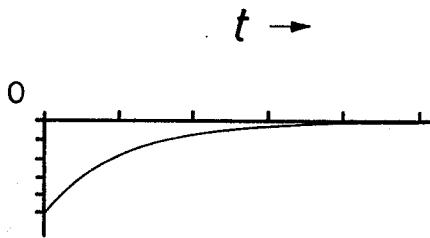Grösse der Abschaltspannung: Sie ist abhängig vom _____
bzw. _____



$\tau =$	_____


wenn R _____
dann ist τ _____

Merke: _____



Funkenlöschen bei Motoren, Relais, Schützen, Magneten, usw. heisst also:

Zeitkonstante

A U S - Schaltvorgang

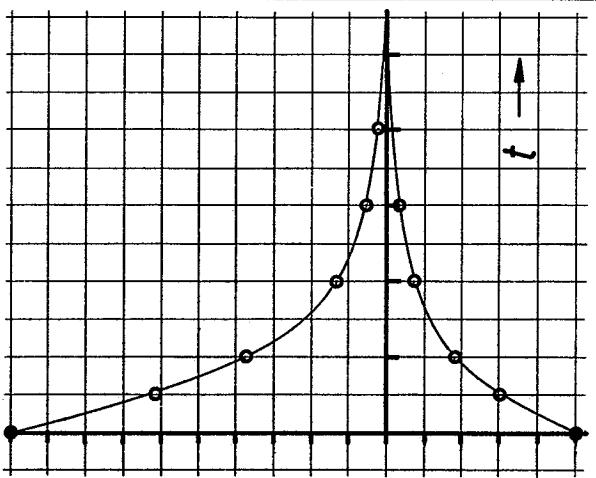

E I N - Schaltvorgang

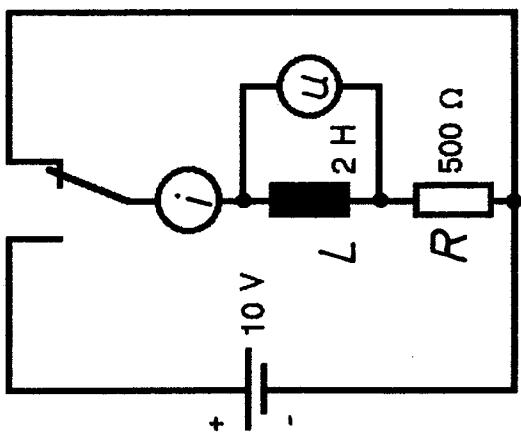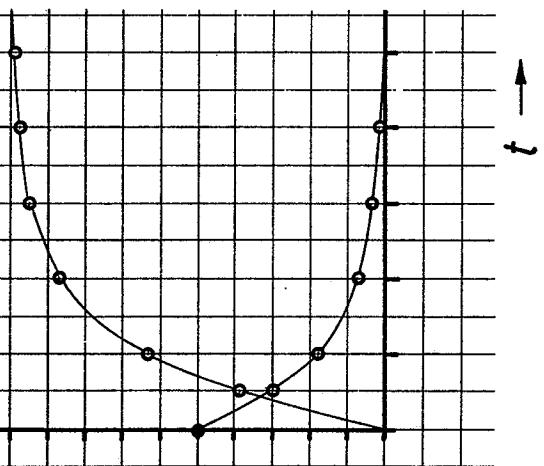

Beginn:

$$u_+ =$$

$$i_+ =$$

$$u_- =$$

$$i_- =$$

Ende:

$$u_+ =$$

$$i_+ =$$

$$u_- =$$

$$i_- =$$

Zeitkonstante:

$$\tau_A =$$









$$\tau_E =$$

Dauer des ganzen Vorganges:

$$t \approx$$


Ein- und Ausschaltvorgang eines Spulenstromkreises

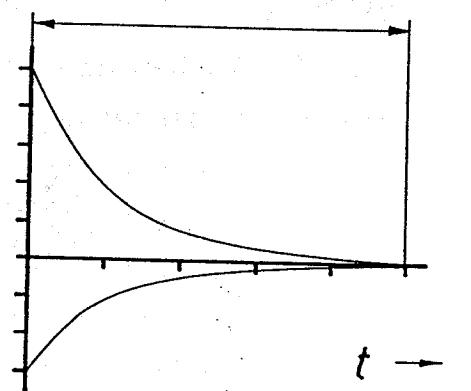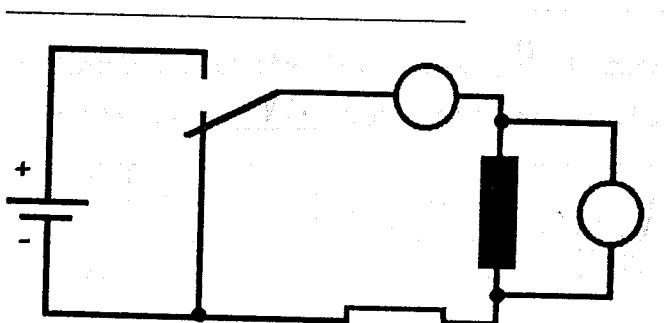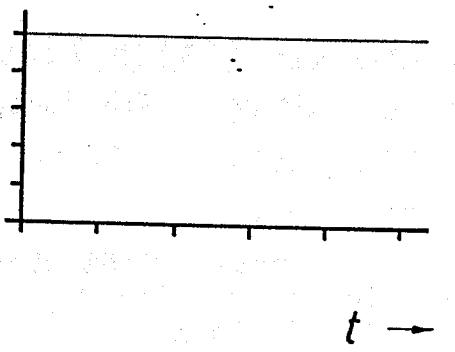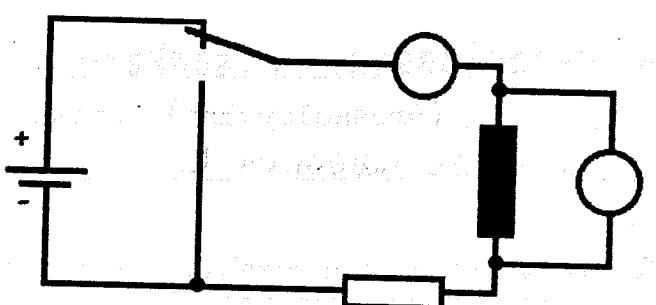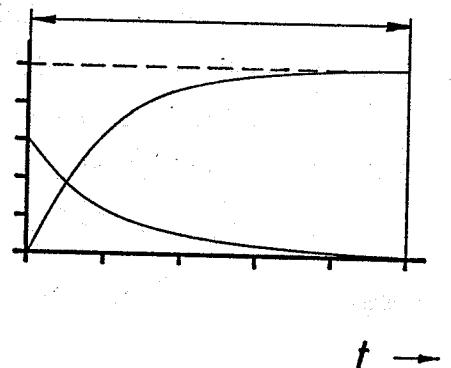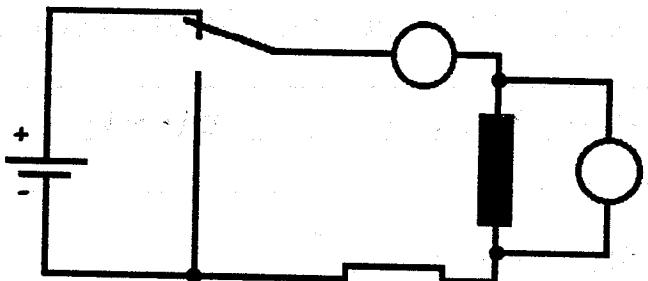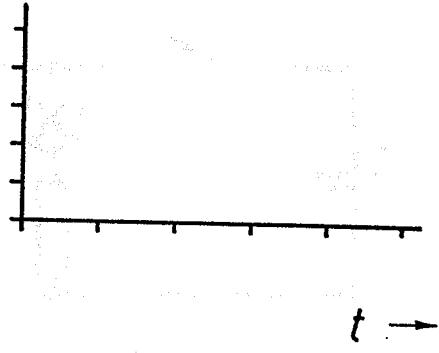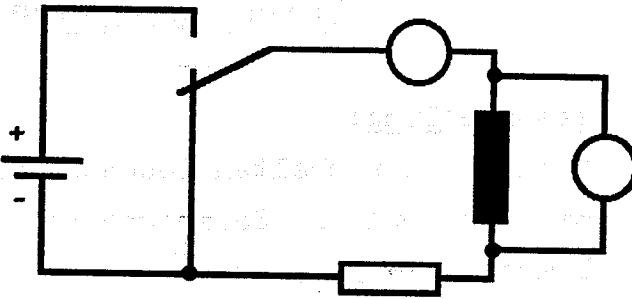Zeigt die zeitliche Entwicklung des Stromes in einem Spulenstromkreis.



Selbstinduktion

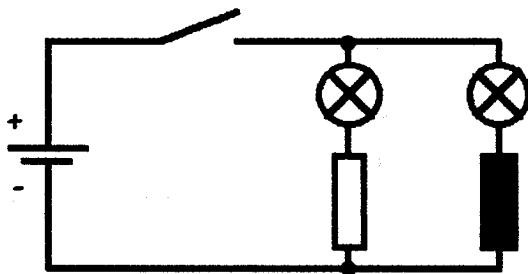Ein- und Ausschalten eines Stromkreises ohne und mit Selbstinduktion



Feststellung:

Nach dem Einschalten leuchtet die mit der Spule in Serie geschaltete Lampe später auf.

Folgerung: Durch jede Feldänderung entsteht in der Spule eine Selbstinduktionsspannung

- Nach dem Einschalten ist U_0 so gerichtet, dass sie den Feldaufbau bzw. Stromanstieg verzögert.

- Nach dem Ausschalten ist U_0 so gerichtet, dass sie den Feldabbau bzw. das Abklingen des Stromes verzögert.

Merke: Selbstinduktion verzögert jede Stromänderung!

Induktivität (dynamisches Speichervermögen von Elektrizität)

Spulen mit vielen Windungen und geschlossenem Eisenkern haben starke Selbstinduktionswirkung (Drosselpulen). Diese Abhängigkeit der Spulenausführung wird als Induktivität L bezeichnet.

Die Induktivität wächst mit dem Quadrat der Windungszahl. Sie hängt ferner von den Eigenschaften des Eisenkerns und von den Abmessungen der Spule ab.

Einheit für L: 1 Henry (1H)


Eine Spule hat die Induktivität von 1 H, wenn bei einer gleichförmigen Stromänderung von $\frac{A}{s}$ eine Spannung von 1V induziert wird.

$$1 \text{ H} = \frac{1 \text{ V}}{\frac{1 \text{ A}}{1 \text{ s}}} = \frac{1 \text{ Vs}}{1 \text{ A}} = \underline{\underline{1 \text{ Vs/A}}}$$

Für Rechnungszwecke soll die Einheit Vs/A verwendet werden.

Wirbelströme

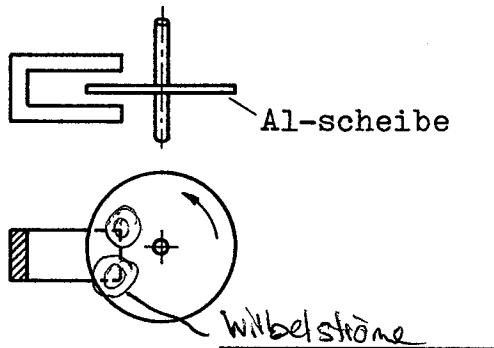Bewegtes Metall in einem Magnetfeld Generatorprinzip




Wird Metall (bzw. leitendes Material) in einem Magnetfeld quer zu den Feldlinien bewegt, so entstehen im Metall Wirbelströme.
→ Diese Wirbelströme bremsen die Bewegung des Metalles.

Verringerung der bremsenden Wirkung: Unterbrechen der Stromwege, Verwendung von schlechter leitenden Material

Nützliche Anwendungen: Wirbelstrombremse: bei Zählern, Messinstrumenten, LKW, Zug

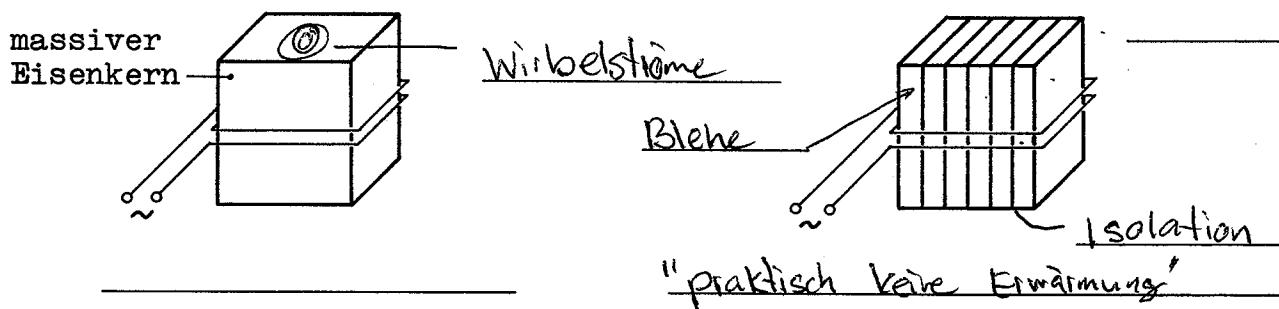Metall in einem magnetischen Wechselfeld Transformatorprinzip



Durchdringt ein magnetisches Wechselfeld Metall (bzw. leitendes Material), so entstehen im Metall Wirbelströme.


→ Diese Wirbelströme erwärmen das Metall; es entstehen Verluste, die sogenannten Wirbelstromverluste.

Verringerung der Wirbelstromverluste: Schlecht leitendes Material; dünne, isolierende Elektrobleche verwenden


Nützliche Anwendungen: Induktionshütten

Richtung des Stromes und seine Wirkungen

Stromzunahme

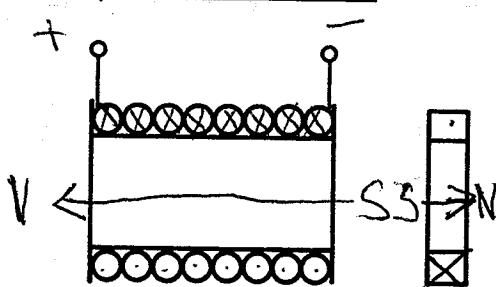

Stromabnahme

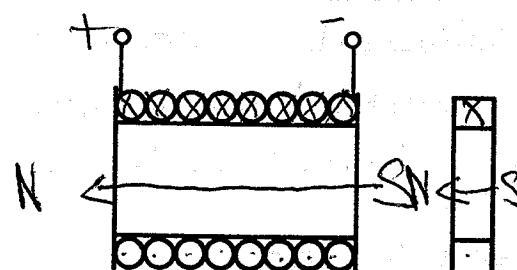


Abstossung

Anziehung

Anwendungen: Wechselstrom: Transformator
Induktionsofen

Beispiel: Prinzip des Transformators

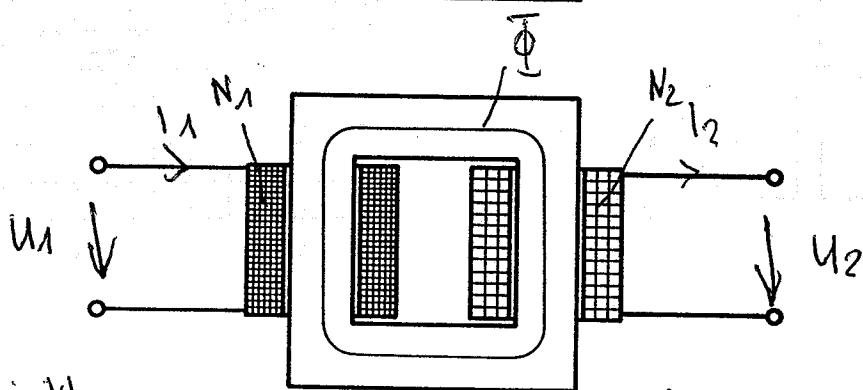

Eingangswicklung
(Primärwicklung)

Ausgangswicklung
(Sekundärwicklung)

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Lenzsche Regel

Der durch eine Induktionsspannung hervorgerufene Spannung Strom ist stets so gewichtet, dass ein Magnetfeld der Ursache der Induktion entgegen wirkt.


Induktion der Ruhe

Transformatorprinzip

Jede Stromänderung bewirkt in beiden Spulen eine Aenderung der Feldlinienzahl (magnetischer Fluss).

→ Es entstehen Ladungsverschiebungen in den Spulen; d.h. es wird Spannung induziert.

Induzierte Spannung

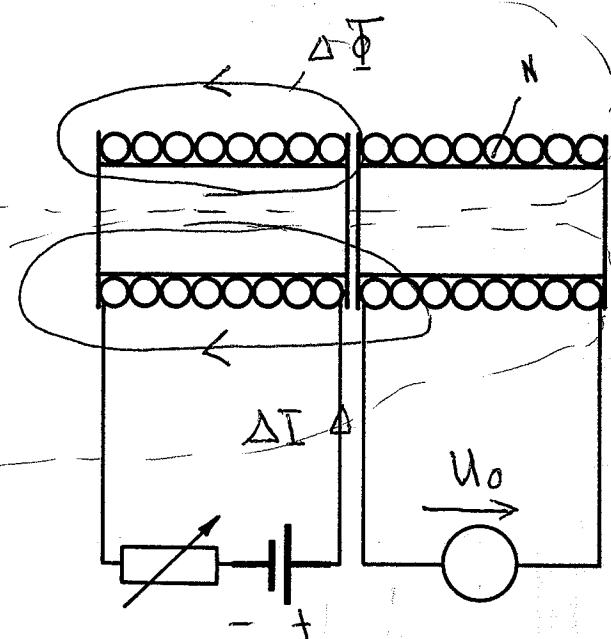

$$\Delta \Phi = \text{Flussänderung}$$

$$\Delta t = \text{Zeit während der Flussänderung}$$


$$N = \text{Windungszahl}$$

$$U_0 = -N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} [V]$$


Beispiel: Die Primärwicklung eines Transformators ist zwecks Messung ihres Widerstandes über ein Potentiometer an Gleichspannung angeschlossen; dabei ergibt sich ein Fluss von 0,08 Vs. Mittels des Potentiometers wird der Strom innerhalb 2 s gleichmäßig auf den Wert Null regliert. Welche Spannung wird dabei in der Sekundärwicklung induziert, wenn deren Windungszahl 3600 beträgt?

$$U_0 = -N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -3600 \cdot \frac{-0,08 \text{ Vs}}{2 \text{ s}} = \underline{\underline{144 \text{ V}}}$$

Richtung des Stromes und seine Wirkungen

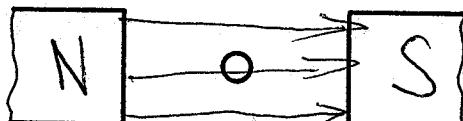


keine Induktion

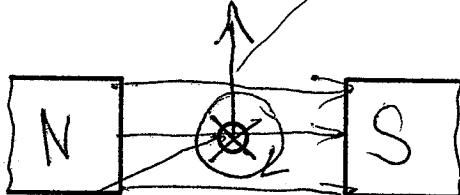

I induziert

aufgezwungene Bewegung

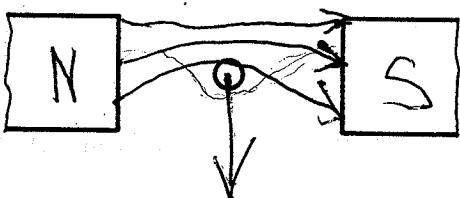

Bremsung des Leiters

Der durch die induzierte Spannung verursachte Strom bildet ein Magnetstrom um den Leiter. Dieses Magnetfeld bildet mit dem Polfeld ein resultierendes Magnetfeld. \Rightarrow Das Feld um den Leiter ist so gerichtet, dass sich das entstehende gemeinsame Feld vor dem Leiter verdichtet

\Rightarrow der Leiter wird gebremst

Anwendungen: Gleich- und Wechselstrom generatoren
Motoren

Spannungserzeugung durch Induktion


Induktion der Bewegung

Generatorprinzip

Die Bewegung einer Leiterschlaufe quer zu den Feldlinien (d.h. Änderung der Feldlinienzahl bzw. des magnetischen Flusses in der Leiterschlaufe) bewirkt in der Leiterschlaufe eine Ladungsbewegung

⇒ In der Leiterschlaufe wird eine Spannung induziert

Induzierte Spannung

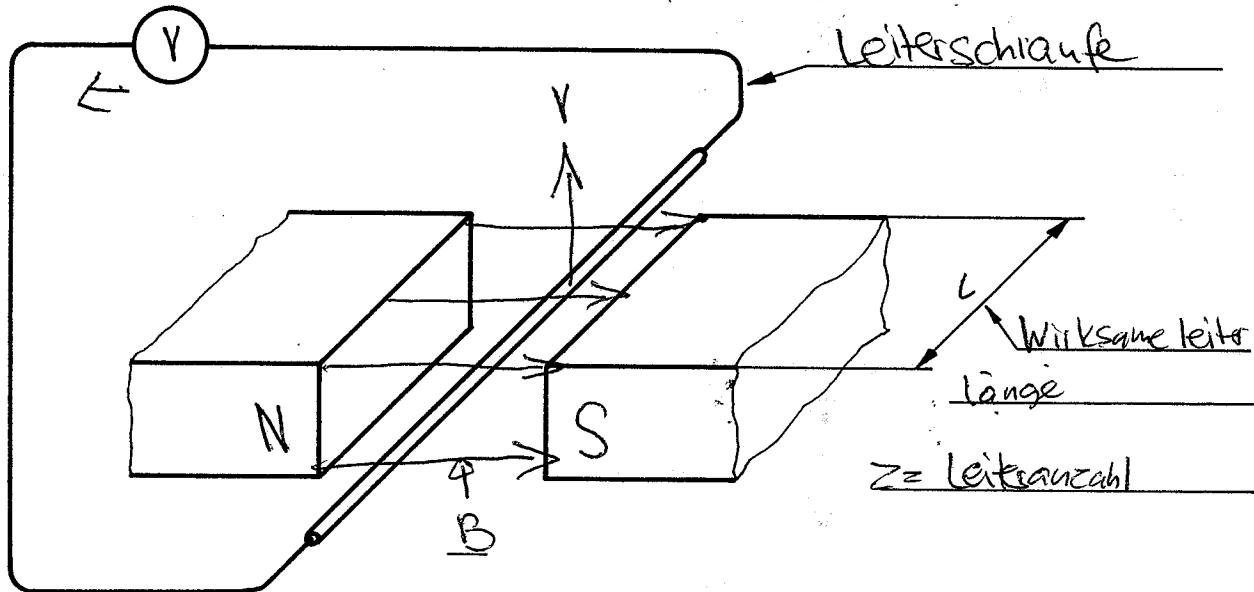

$$U_0 = B \cdot v \cdot l \cdot z [V]$$

$$\frac{Vs}{m^2} \cdot \frac{m}{s} \cdot m = V$$

Beispiel: Die Ankerleiter eines Gleichstromgenerators schneiden das Feld der Pole mit einer Geschwindigkeit von 40 m/s. Berechnen Sie die induzierte Spannung der 148 Leiter, wenn die im Feld liegende Leiterlänge 200 mm und die Luftspaltinduktion 0,8 Tesla betragen.

$$B \cdot v \cdot l \cdot z = U_0 = 0,8 \cdot 40 \cdot 0,2 \cdot 148 = \underline{\underline{950V}}$$

Kraftwirkung zwischen stromdurchflossenen Leiter (Spule) und Polfeld

Ablenkraft:

$$F = B \cdot I \cdot z$$

z = Anzahl der Leiter

Beispiel: Ein Gleichstrommotor hat im Luftspalt (Feld zwischen Pol und Anker) eine magnetische Flussdichte von 0,8 Tesla. 300 Ankerdrähte, durch welche je ein Strom von 10 A fliesst, befinden sich gleichzeitig unter den Polen. Die wirksame Leiterlänge beträgt 180 mm. Berechnen Sie die Kraft am Umfang des Ankers !

$$F = 0,8 \text{ T} \cdot 10 \text{ A} \cdot 0,18 \text{ m} \cdot 300 = 432 \text{ N}$$

Anwendungen: Gleichstrommotor
Drehspulenmesswerk

Kraftwirkung zwischen stromdurchflossenen Leitern

Ablenkraft:

$$F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \frac{l}{a}$$

l = wirksame Leiterlänge

a = Abstand

Beispiel: Ein Isolator trägt ein 1,4 m langes Sammelschienenstück in 0,3 m Abstand vom parallelführenden Leiter. Welche Kraft wirkt auf den Isolator bei einem Kurzschlussstrom von 30 kA ?

$$F = 2 \cdot 10^{-7} \cdot (30 \text{ kA})^2 \cdot \frac{1,4 \text{ m}}{0,3 \text{ m}} = 84 \text{ CN}$$

Anwendungen: Kräfte zwischen Sammelschienen (Isolatorenbruch)

Elektromagnetische Kraftwirkungen

Zugkraft von Elektromagneten

Die Zugkraft von Elektromagneten berechnet sich nach der Formel:

$$F = A \cdot 10^5 \cdot A \cdot B^2 \Rightarrow B = \sqrt{\frac{F}{A \cdot 10^5 \cdot A}} \quad [T = \frac{N}{m^2}]$$


Beispiel:

Gegeben: $F = 20 \text{ N}$

$l_{Fe} = 344 \text{ mm}$

$A_{Fe} = 8,7 \text{ cm}^2$

Fe: Elektroblech II (warmgewalzt)

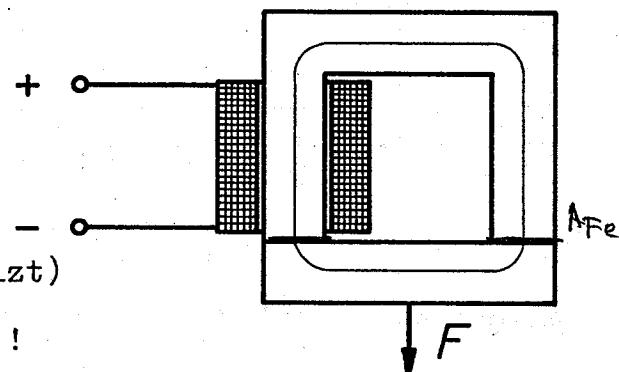

Gesucht: Spulenstrom bei 1200 Windungen!

Lösung:

$$B = 0,00169 \frac{N}{m^2}$$

$$I = 35,9 \text{ A}$$


Anwendungen: Lastmagnet, Brensen, Relais, Kupplungen,

Stromdurchflossene Spule

Eine stromdurchflossene Spule kann sich in einem Polfeld drehen.
Die Drehrichtung hängt von der Stromrichtung in der Spule und
von der Pol-Richtung ab.


Bestimmung der Drehrichtung

Verschärfung

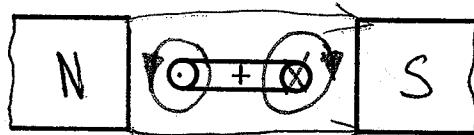

Verstärkung

Schwächung

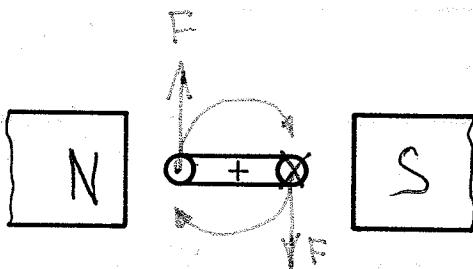

stromdurchflossener
Leiter als drehbare
Spule ausgebildet

Erkenntnis: Die Spule dreht sich so weit, bis ihr Feld die gleiche Richtung wie das Polfeld hat.

- Eine dauernde Drehbewegung kann man erreichen, indem man der Spule ~~etwa~~ den Strom über einen Stromwender zuführt.

Anwendungen: Drehspulenmesswerk


Gleichstrommotor

Strom im Magnetfeld

Stromdurchflossener Leiter


Motorprinzip

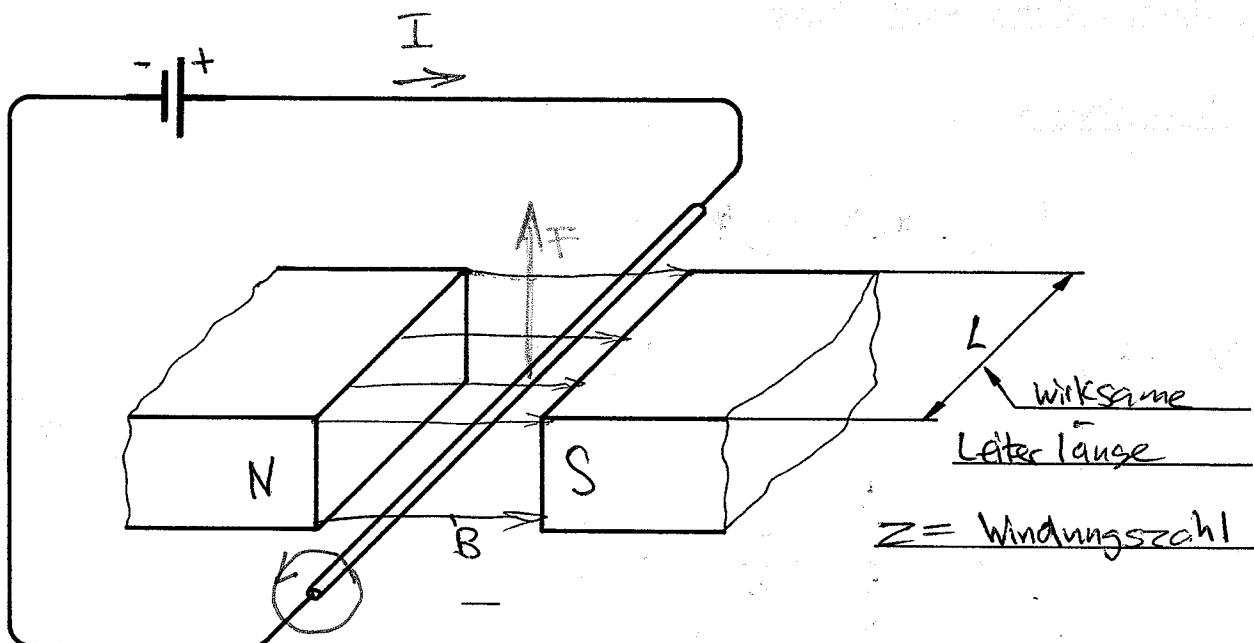Ein stromdurchflossener Leiter wird in einem Polfeld abgelenkt
⇒ Kraftwirkung entsprechend den resultierenden Kräften des Leiter-
und Polfeldes




$$\frac{VS}{m^2} \cdot A \cdot m = \frac{Ws}{m} = N$$


Bestimmung der Bewegungsrichtung

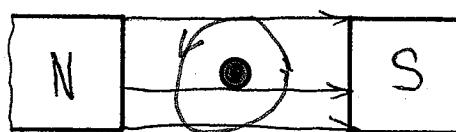

Vervielfachung

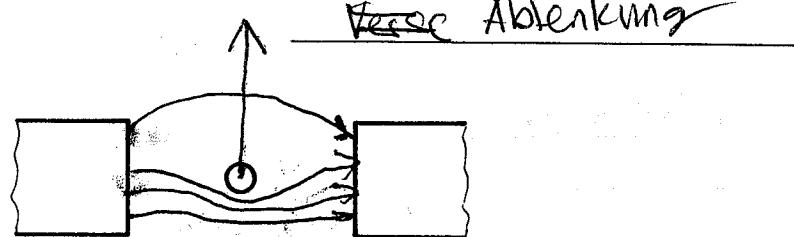


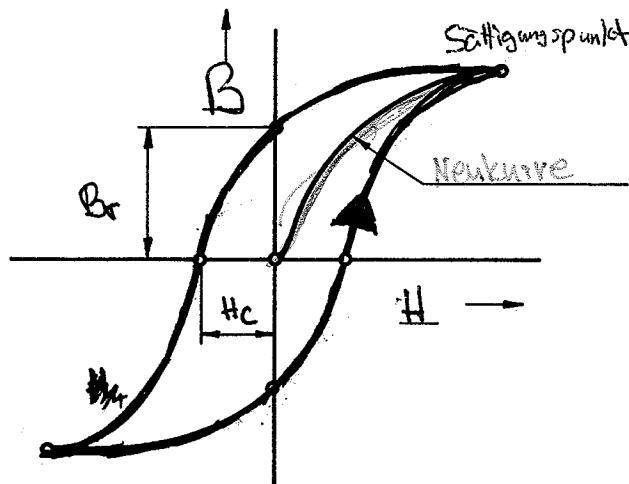Hysteresekurven (Ummagnetisierungskurven)




B_r = Remanenzflussdichte (Restmagnetismus)
H_c = Koerzitivfeldstärke
Feldstärke die notwendig ist, um Restmagnetismus zu beseitigen. \rightarrow

Hartmagnetische Stoffe

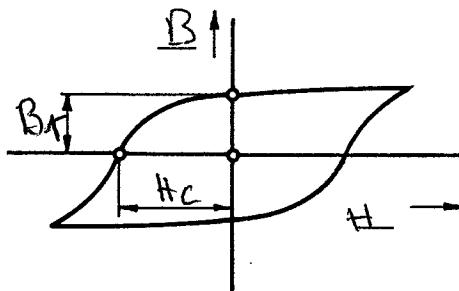

sollen nach einmaliger Magnetisierung ihre Remanenz behalten. Diese Remanenz darf durch den Einfluss von Fremdfeldern nicht verloren gehen. Deshalb muss H_c gross sein.

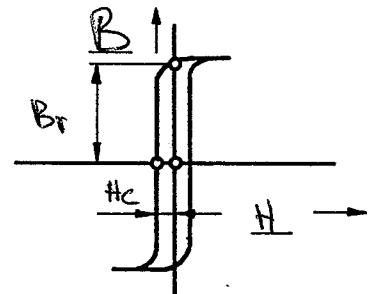Beim Ummagnetisieren entstehen die Hystereseverluste P_H (\Rightarrow Eiwärmung des Werkstoffes). Der Flächeninhalt der Hysteresekurve ist ein Mass für die Kelvitarbeit W_h .



werden durch Wechselstrom ständig ummagnetisiert, deshalb muss H_c klein sein.

$$[W_h] = \frac{V_s}{m^2} \cdot A = \frac{W_s}{m^3}$$

$$[P_H] = [W_h] [f] = \frac{W_s}{m^3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{W}{m^2}$$

Entmagnetisieren

Dies erreicht man z.B. dadurch, dass man das magnetische Werkstück langsam aus einer von Wechselstrom durchflossenen Spule herauszieht.

Magnetischer Kreis

Beispiel:


Gegeben: $\Phi = 1,1 \text{ mVs}$

$$l_{\text{Luft}} = 5 \text{ mm}$$

$$l_{\text{Fe}} = 340 \text{ mm}$$

$$A_{\text{Fe}} = 8,7 \text{ cm}^2$$

Fe: Elektroblech II (warmgewalzt)

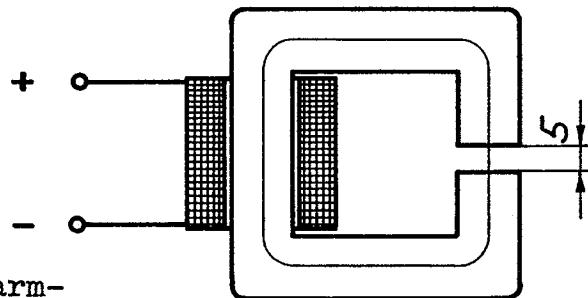

Gesucht: a) Gesamtdurchflutung !
b) Spulenstrom bei 5000 Windungen !

Lösung:

$$\textcircled{H} = \textcircled{H}_{\text{Fe}} + \textcircled{H}_L = 210 \text{ A} + 5000 \text{ A} = 5210 \text{ A}$$

$$\textcircled{H}_{\text{Fe}} = \textcircled{H}_{\text{Fe}} \cdot l_{\text{Fe}} = 620 \text{ A} \cdot 0,34 \text{ m} = 210 \text{ A}$$

H_{Fe} aus Magnetisierungskurve, wenn B bekannt ist

$$B = \frac{\textcircled{B}}{A} = \frac{1,1 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}}{8,7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1,269 \frac{\text{Vs}}{\text{m}}$$


$$\Rightarrow \textcircled{H}_{\text{Fe}} = 620 \text{ A}$$

$$\textcircled{H}_L = H_L \cdot L_L = 1000000 \frac{1}{2} \cdot 0,005 \text{ m} = 5000 \text{ A}$$

$$H_L = \frac{B}{\mu_0} = \frac{1,269 \frac{\text{Vs}}{\text{m}}}{1,257 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 1'000'000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$\text{b)} I = \frac{\textcircled{H}}{N} = \frac{5210}{5000} = \underline{\underline{1,042 \text{ A}}}$$

Magnetisierungskurven (Neukurven)

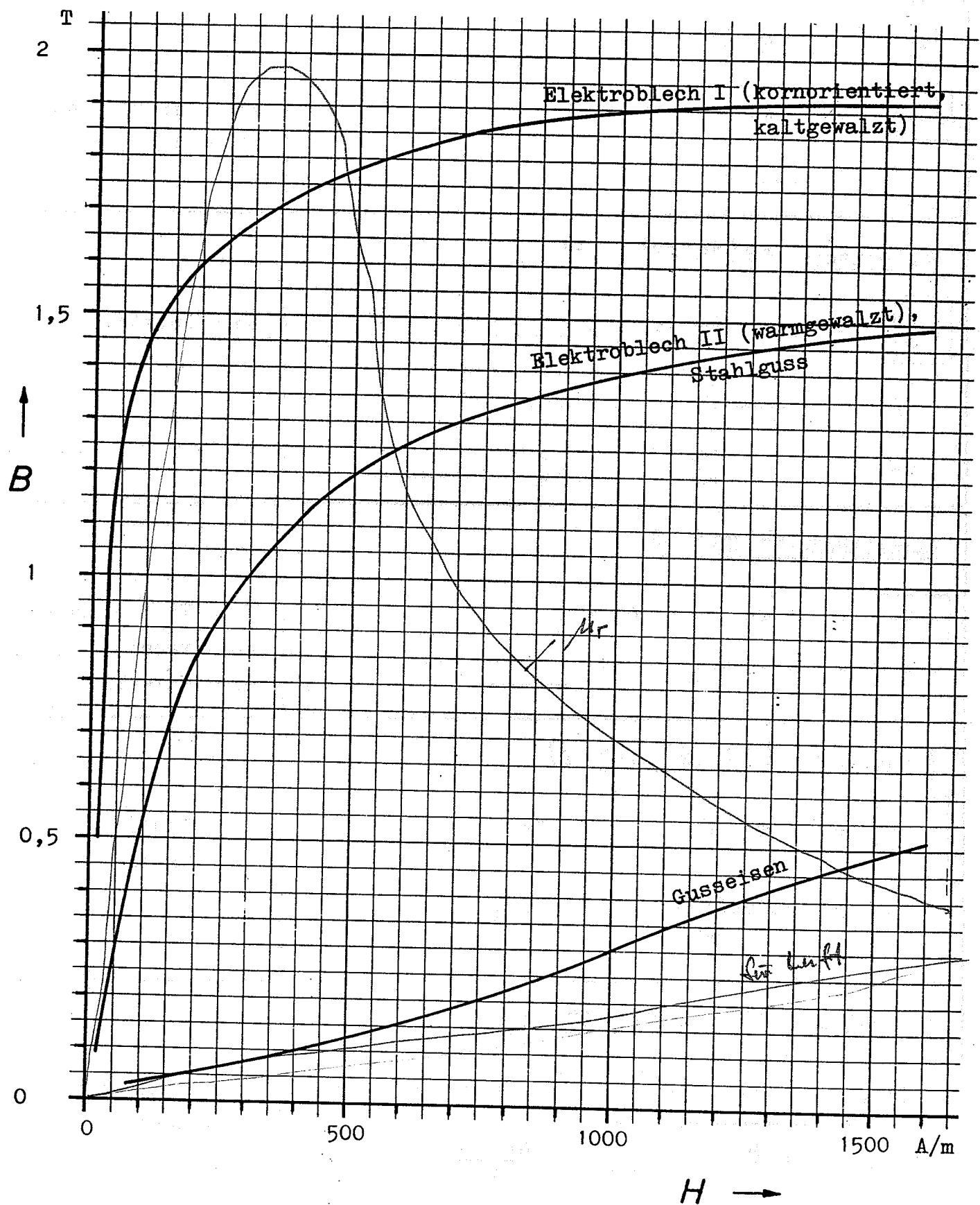

Vergleich magnetischer Einheiten verschiedener Systeme

Durchflutung Θ

$$1 \text{ A} = 1 \text{ AW} \approx 1,257 \text{ Gb}$$

$$1 \text{ Gb} \approx \underline{\quad} \text{ A}$$

AW = Amperewindung

Gb = Gilbert

Magnetische Feldstärke H

$$1 \frac{\text{A}}{\text{m}} = \underline{\quad} \frac{\text{A}}{\text{cm}} \approx \underline{\quad} \text{Oe}$$

$$1 \frac{\text{A}}{\text{cm}} = \underline{\quad} \frac{\text{A}}{\text{m}} \approx \underline{\quad} \text{Oe}$$

$$1 \text{ Oe} = 1 \frac{\text{Gb}}{\text{cm}} \approx \underline{\quad} \frac{\text{A}}{\text{m}} = \underline{\quad} \frac{\text{A}}{\text{cm}}$$

Oe = Oersted

Magnetischer Fluss ϕ

$$1 \text{ Vs} = 1 \text{ Wb} = 10^8 \text{ Mx}$$

$$1 \text{ Mx} \hat{=} 1 \text{ Feldlinie} \hat{=} \underline{\quad} \text{ Vs}$$

Vs = Voltsekunde

Wb = Weber

Mx = Maxwell

Magnetische Flussdichte B

$$1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \text{ T} = \underline{\quad} \text{ Gs}$$

$$1 \text{ Gs} \hat{=} \frac{1 \text{ Feldlinie}}{\text{cm}^2} \hat{=} \frac{\text{Mx}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$$

T = Tesla

Gs = Gauss

Magnetische Feldkonstante μ_0

$$\mu_0 \approx 1,257 \cdot 10^{-6} \frac{\Omega \text{s}}{\text{m}} \quad \text{bzw. } \frac{\text{H}}{\text{m}}$$

$$\mu_0 = 1 \frac{\text{Gs}}{\text{Oe}} \approx \underline{\quad} \frac{\text{Gs} \cdot \text{cm}}{\text{A}}$$

Ωs = Ohmsekunde

H = Henry

15. Gegeben sei eine Gleichstromspule mit $N = 260$ Windungen und einem Widerstand R von 4Ω . Berechnen Sie die Durchflutung, wenn die Spannung an den Klemmen 6 Volt betragen soll.

$$\textcircled{H} = 390 [1A] \vee$$

$$I = 1,5 A$$


16. In einem Luftspalt soll die magnetische Induktion $B = 0,54$ Tesla betragen. Berechnen Sie die zugehörige magnetische Feldstärke!

$$H = \frac{B}{\mu} \quad \mu = \frac{429594 \text{ Vs}}{0,00001257 \cdot 1} = 1,257 \text{ m Tm?}$$

17. Die Gesamtpermeabilität eines Magneten beträgt $\mu = 10 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$. Berechnen Sie die Permeabilitätszahl μ_r des verwendeten magnetischen Werkstoffes $\mu_r = 795,5$.

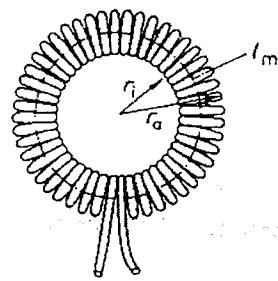18. Eine Ringspule soll bei einer mittleren Feldlinienlänge $l_m = 300$ mm eine magnetische Feldstärke $H = 450$ A/m aufbauen.

Wie gross ist die zugehörige elektrische Durchflutung?



$$\textcircled{H} = H \cdot l_m = 450 \cdot 300 \text{ A} \cancel{\text{m}} \quad \underline{13500 \text{ A}}$$

Vorname und Name: Roger Britt Klasse: IN 9/16

Prüfung 6: Magnetismus

Bitte beantworten Sie die Fragen mit kurzen Sätzen – und/oder wo möglich, mit den entsprechenden Begriffen. Eine Formel alleine genügt nicht als Erklärung. Zeichnen Sie die geforderten Größen auf dem Aufgabenblatt ein. Die Aufgaben sind sauber und übersichtlich zu lösen. Lösungswege sind lückenlos anzugeben und müssen auf dem Lösungsblatt stehen – ungültiges ist zu streichen. Bei Resultaten ist immer die Einheit anzugeben.

Zugelassene Unterlagen: Offizielle/persönliche Formelsammlung und Rechner.

Bewertung: je Aufgabe/Fragestellung 2 Punkte


Bearbeitungszeit: 60 Minuten

27,5 Pkt / N: 4,56

- 2 1. a) Zeichnen Sie etwa 10 magnetische Feldlinien mit Richtung in den Magneten ein.
 b) Wie nennt man das Feld im Bereich 1 und im Bereich 2?

Bereich 1:



"Homogenes" Feld

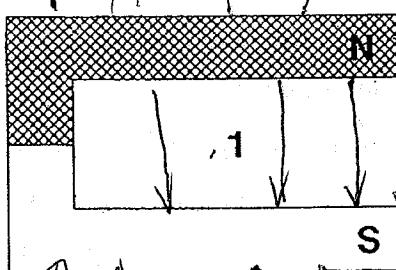

Bereich 2:

"Heterogenes" Feld (u)

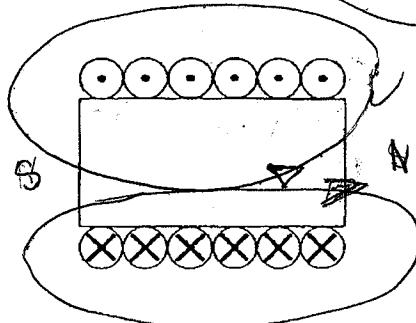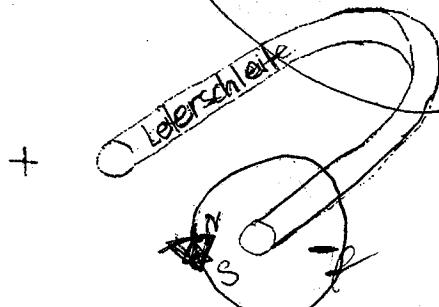- 2 2. Bestimmen Sie die Position des Nord- bzw. des Südpols dieser Leiterschleife.



- 2 3. Skizzieren Sie die Feldlinien des vorgegebenen Spulenquerschnitts, geben Sie die Richtung der Feldlinien an, markieren Sie den Nord- bzw. Südpol. ?

Beispiele:

1. Spule ohne Eisen

$$B = \mu \cdot H = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

$$\mu_r = \frac{A}{\pi} \Rightarrow$$

$$\beta = \mu_0 \cdot H$$

Gegeben: $H = 1400 \text{ A/m}$

Gesucht: B

Lösung:


$$B = 0,00 \lambda + b$$

2. Spule mit Eisen

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

$$\mu_o = \underline{\text{constant}}$$

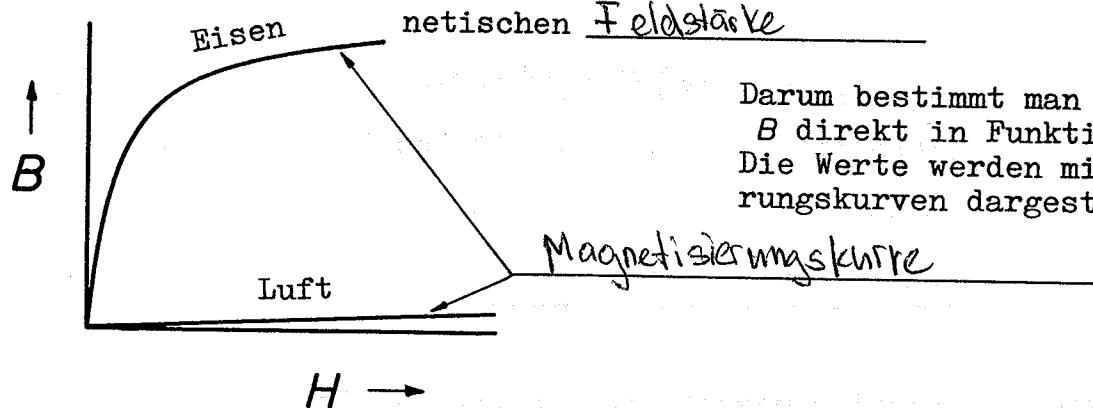μ_r ändert je nach Material und Grösse der magnetischen Feldstärke



Darum bestimmt man mit Versuchen B direkt in Funktion von H . Die Werte werden mit Magnetisierungskurven dargestellt.

Gegeben: $H = 1400 \text{ A/m}$; Material: Elektroblech (kornorientiert, kaltgewalzt);
 Gesucht: B

Lösung:

aus Magnetisierungskurve $B = 1.92$

Magnetische Flussdichte und Feldstärke

Bei vorhandenem magnetischem Feld kann die Feldliniendichte (z.B. im Innern einer stromdurchflossenen Spule) durch die magnetische Leitfähigkeit des Materials (z.B. Luft, Eisen) beeinflusst werden.

Deshalb gilt folgende Beziehung:

$$B = \mu \cdot H$$

B = magnetische Flussdichte

in $\frac{Vs}{m^2}$

H = magnetische Feldstärke

in $\frac{A}{m}$

μ = magnetische Leitfähigkeit
(absolute Permeabilität)

in $\Omega s/m$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

μ_0 = magnetische Feldkonstante

(magnetische Leitfähigkeit des leeren Raumes)

$$\mu_0 \approx 1,257 \cdot 10^{-6} \Omega s/m$$

μ_r = relative magnetische Leitfähigkeit

Die Zahl gibt an, um wievielmal besser das ferromagnetische Material die Feldlinien leitet als Luft bzw. Vakuum.

$$\mu_r \text{ für Luft} = 1$$

Magnetischer Fluss Φ

(Induktionsfluss)

Die Summe aller Feldlinien eines Magneten (z.B. stromdurchflossene Spule) heisst

magnetischer Fluss Φ (Phi).

Einheiten: $1 \text{ Wb} \text{es} (1 \text{ Wb}) = 1 \text{ Voltsekunde} (1 \text{ Vs})$

Die Einheit Vs wurde gewählt, weil der magnetische Fluss zur Spannungszeugung (durch Induktion) gebraucht wird. Deshalb verwendet man für "magnetischer Fluss" auch die Bezeichnung Induktionsfluss.


Für Rechnungszwecke soll die Einheit Vs verwendet werden !

Magnetische Flussdichte B

(magnetische Induktion)

Die Dichte der Feldlinien ist ein Mass für die Wirkung (z.B. Kraftwirkung) des magnetischen Feldes. Die Feldliniendichte bezeichnet man als

magnetische Flussdichte B

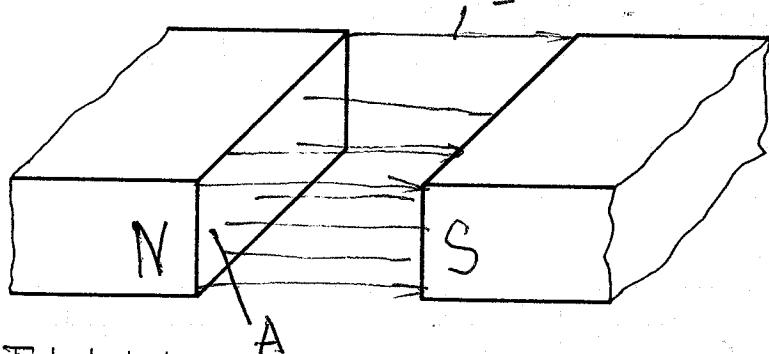

Φ in Vs

A in m^2

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

Einheiten: $1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 1 \text{ Wb} = 1 \text{ Tesla (T)}$

Für Rechnungszwecke soll die Einheit Vs verwendet werden !

Beispiele:

1. Spule ohne Eisen

Spule mit Eisen

$$N = 1200$$

$$I = 1,5 \text{ A}$$



Länge des magnetischen Kreises

$$l \text{ geschätzt: } 300 \text{ mm} = 0,3 \text{ m}$$

$$l \text{ gemessen: } 340 \text{ mm} = 0,34 \text{ m}$$

$$H = \frac{I \cdot N}{l} = 6000 \text{ A/m} ; \quad H = \frac{I \cdot N}{l} = 5300 \text{ A/m}$$

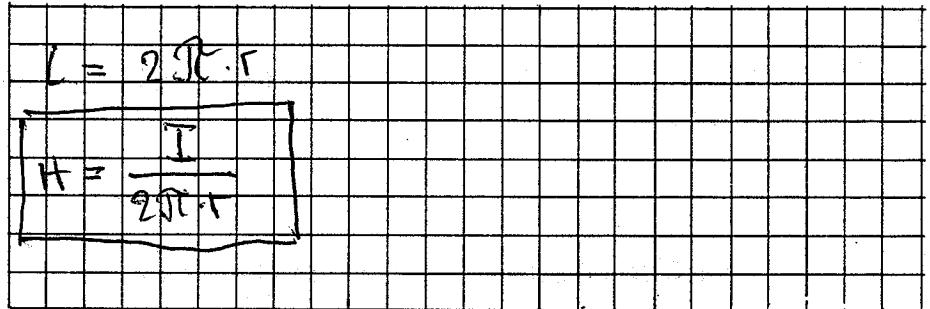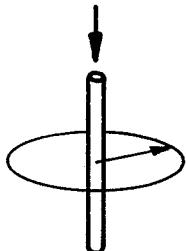Feldstärke in einem bestimmten Abstand eines gestreckten stromdurchflossenen Leiters:



2. Gegeben: $I = 100\ 000 \text{ A}$; $r = 1 \text{ m}$

Gesucht: H

Lösung:

$$H = \frac{I}{2\pi r} = 15919 \text{ A/m}$$

3. Gegeben: $I = 400 \text{ A}$; $H = 20 \text{ A/m}$

Gesucht: Abstand r

Lösung:

$$r = \frac{H \cdot 2\pi}{I} = \frac{20 \cdot 2\pi}{400} = 3,18$$

Magnetische Feldstärke

Das Verhältnis von Durchflutung zur Länge des magnetischen Kreises (mittlere Feldlinienlänge) bezeichnet man als die magnetische Feldstärke


$$H = \frac{I \cdot N}{L}$$

Einheit: $\frac{A}{m}$


(mittlere Feldlinien)

Spulen gleicher Durchflutung (gleicher Spulenstrom, gleiche Windungszahl)

lange Spule: lange Feldlinien

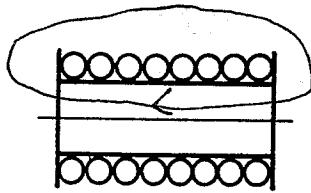

kurze Spule: kurze Feldlinien

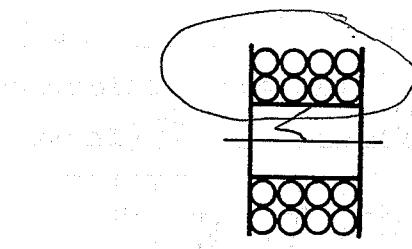

Magnetfeld auf grossen Raum verteilt \rightarrow schwaches Feld

Magnet auf kleinem Raum verteilt \rightarrow starkes Feld

Merke: Die Stärke des Magnetfeldes ist auch von der Spulenform (Länge der Feldlinien) abhängig



Spule ohne Eisen

Spule mit Eisen

Die Länge des magnetischen Kreises ist


nicht genau bestimmbar

genau bestimmbar

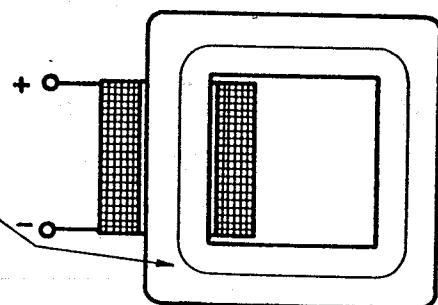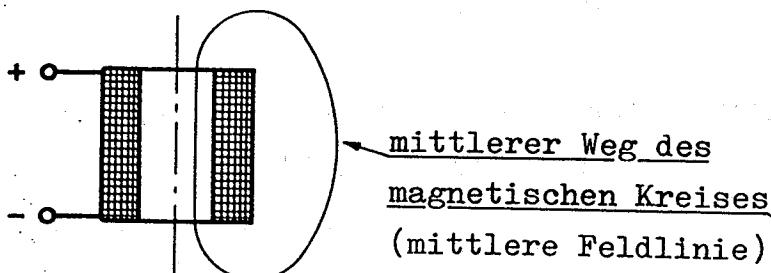

Magnetische Größen

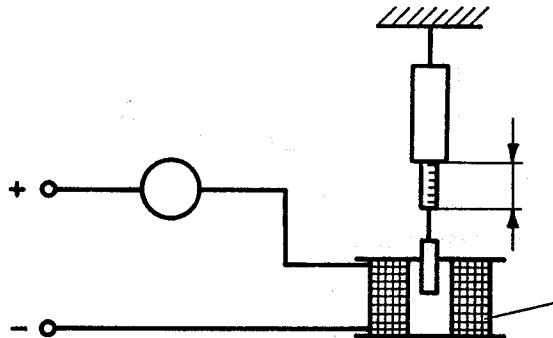Durchflutung (Erregung, magnetische Spannung)



Kraft	F	120		
Strom	I	4	2	1
Windungszahl N		300	600	1200
I · N		1200	1100	1200

Das Produkt aus Strom und Windungszahl stellt die Gesamtheit des in der Spule magnetfelderzeugenden Stromes dar; man nennt es die Durchflutung  (Theta).

$$\Theta = I \cdot N$$

Einheit: AA

Da die Durchflutung die Ursache der magnetischen Wirkung ist, wird sie auch als _____ bezeichnet.

Beispiel: Spulen gleicher Durchflutung

Spannungsspule: $I = 16 \text{ mA}$, $N = 20\,000$ Windungen

$$\Theta = I \cdot N = 16 \cdot 10^{-4} \text{ A} \cdot 2 \cdot 10^4 \text{ N} = 320 \text{ A}$$

Stromspule: $I = 32 \text{ A}$, $N = 10$ Windungen



$$\Theta = I \cdot N = 32 \text{ A} \cdot 10 \text{ N} = 320 \text{ A}$$

Ergebnis:



Bei ähnlichen abmessungen erzeugen beide Spulen ein magnetisch gleichwertiges Feld.

Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule

eine Windung

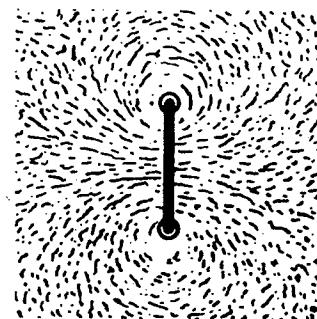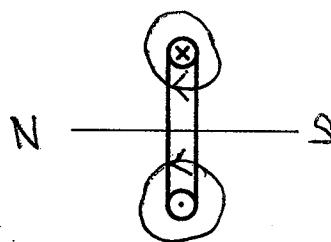

mehrere Windungen

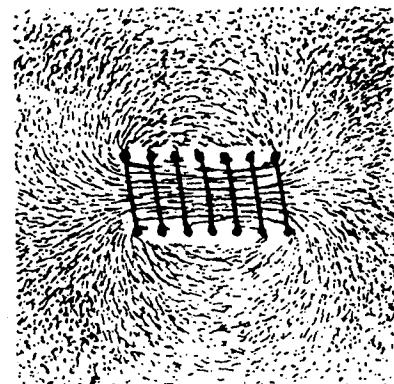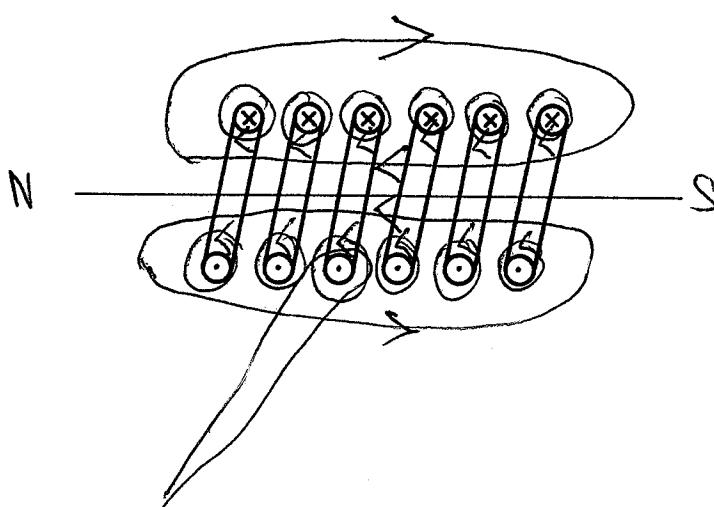







Magnetfelder heben sich auf

Die Schwachen Magnetfelder der einzelnen Windungen ergeben in Spulenanordnung ein gemeinsames starkes Magnetfeld.

Die Feldlinien verlaufen im Innern der Spule parallel und in gleicher Dichte (homogenes Magnetfeld)

Die Richtung des Magnetfeldes ist von der Strömrichtung abhängig.

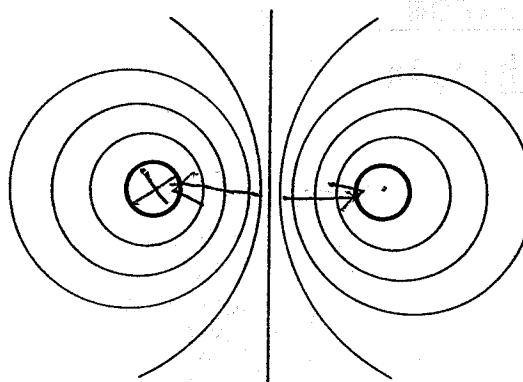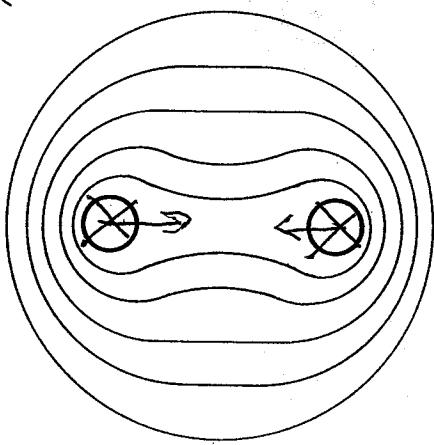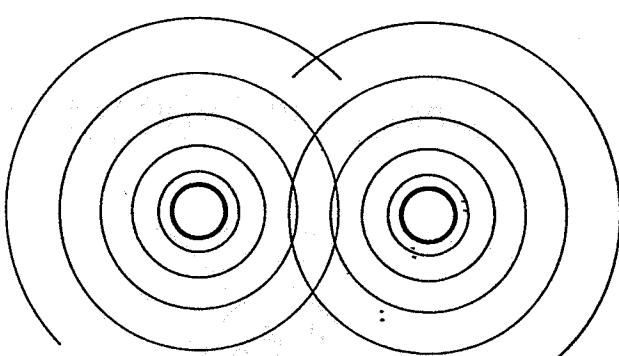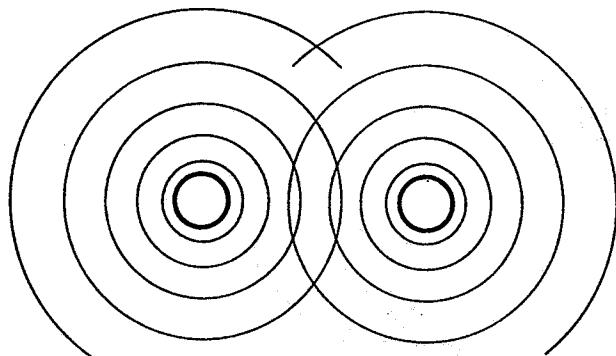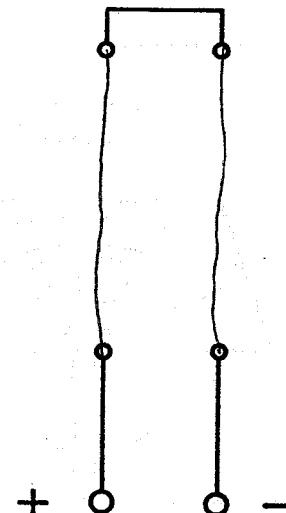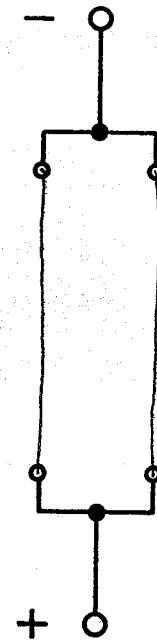Strom und Magnetfeld in parallelen Leitern





Gleiche Stromrichtung bewirkt gegenseitiges Anziehen

Entgegengesetzte Stromrichtung bewirkt gegenseitiges Abstoßen


Elektromagnetismus

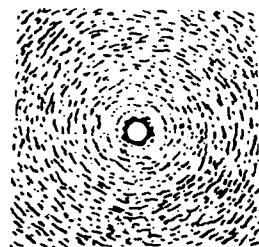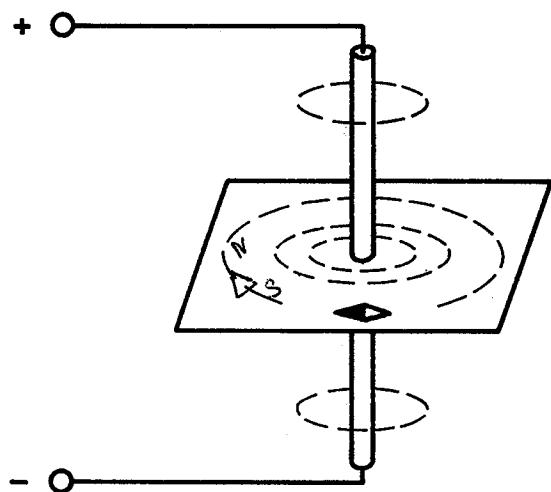Magnetfeld um den stromdurchflossenen Leiter






Strom- und Feldlinienrichtung

Strom
hinein

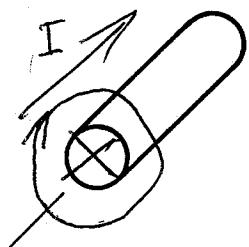


Strom
heraus

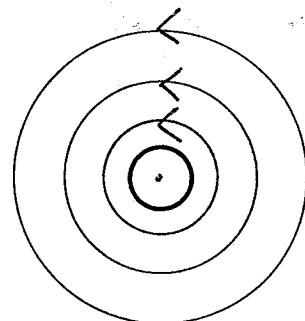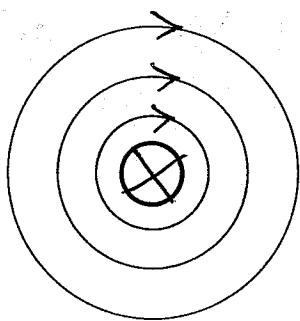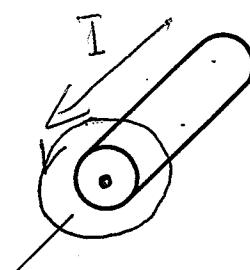

Regel: Blickt man in der Stromrichtung auf den Leiter, so verlaufen die magn. Feldlinien im Uhrzeigersinn.



Magnetische Felder

Stabmagnet

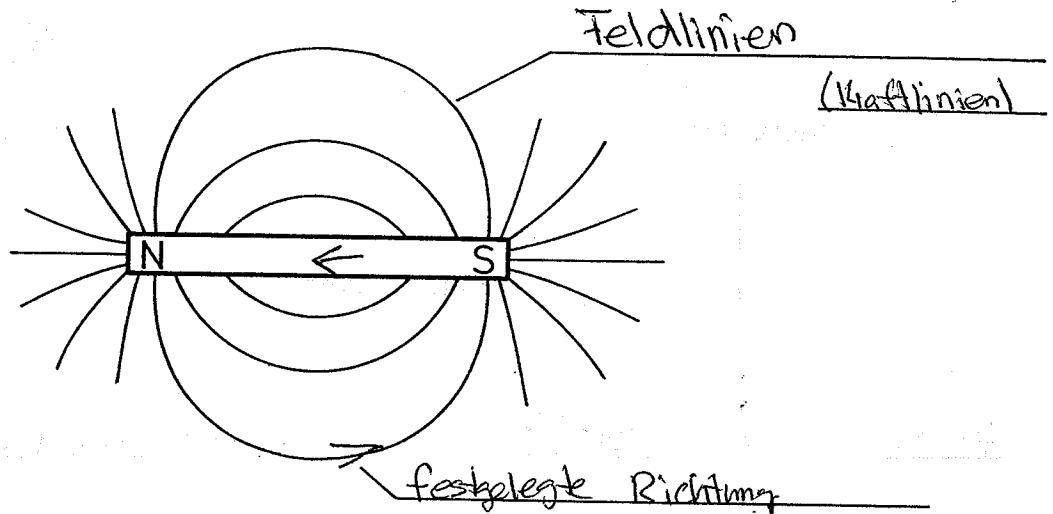


Festgelegte Richtung der Feldlinien:

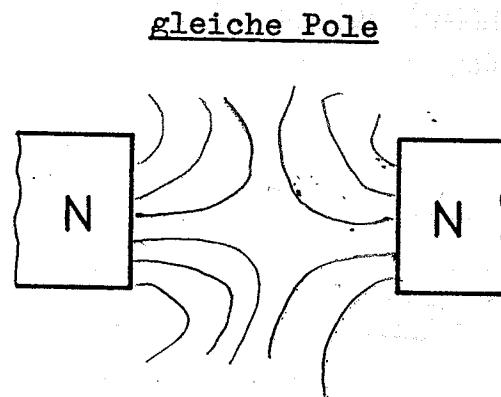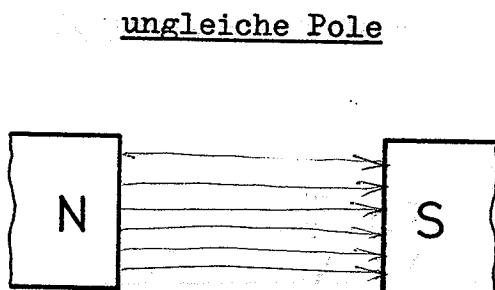Magnetische Feldlinien (Kraftlinien) treten am Nordpol aus und beim Südpol ein.




Eisen im Magnetfeld

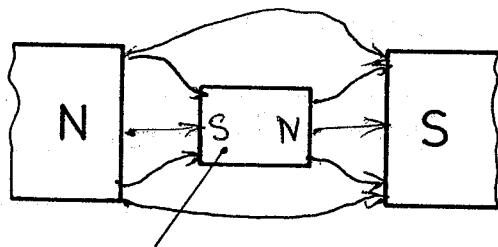

ferromagn.

Magnetische Abschirmung

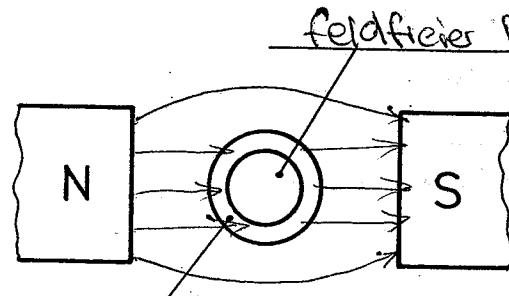

weichmagnetisches Material

Stoffe die magnetische Wirkungen

behalten

verlieren

nennt man:

Hartmagnetische Stoffe

Weichmagnetische Stoffe

Die zurückbleibende magnetische Wirkung wird als Remanenz bezeichnet.

Hartmagnetische Stoffe

(Dauermagnete)

Weichmagnetische Stoffe

Al-Ni, Al-N-Co

Beispiele:

Barium ferrite

Fe-Si

Fe-Ni

Fe_{1-x}He

Anwendungen:

Lautsprecher

Mikrofon

Relais


MESSinstrumente

Elektromagnete

Transformatoren


Motoren, Generatoren

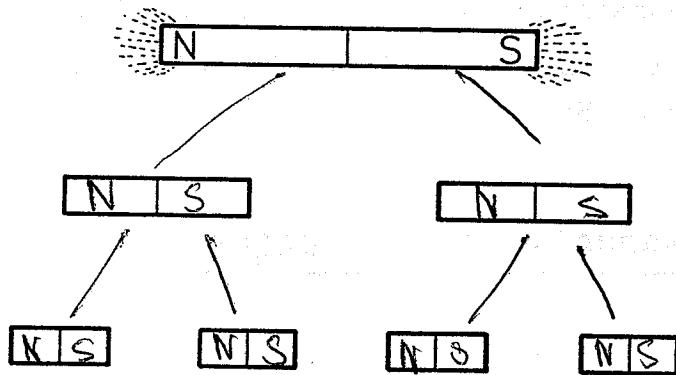Zerlegung eines Stabmagneten in Teilmagnete




Molekularmagnete

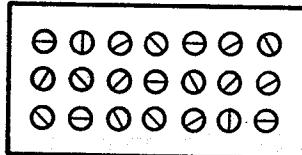Magnetische Stoffe sind aus Molekularmagneten aufgebaut.



unmagnetisiert
(ungerichtet)

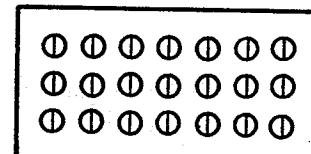

magnetisiert
(gerichtet)

Sobald alle vorhandenen Molekularmagnete gerichtet sind, ist eine weitere Verstärkung der magnetischen Wirkung nicht mehr möglich. \Rightarrow Der Werkstoff ist gesättigt

Magnetisieren möglich durch:

Beinflussung durch kräftige Dauermagnete oder durch (Gleichstrom) Elektromagnete



Entmagnetisieren möglich durch:

Wechselstrommagnet
Ausgleichen
Einschüttungen

Magnetismus

Eisen (Stahl, Gusseisen), Nickel und Kobalt werden von einem Magneten angezogen. Man bezeichnet sie als ferromagnetische (magnetisch wie Eisen) Stoffe.

Pole und magnetische Wirkungen

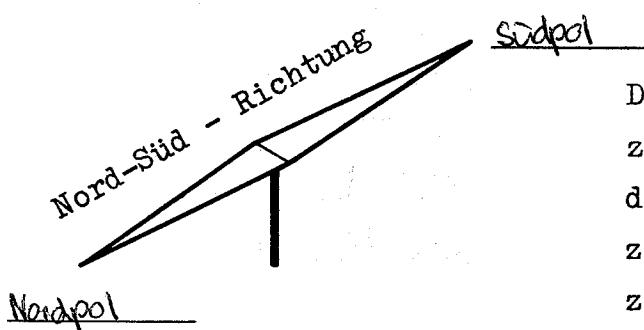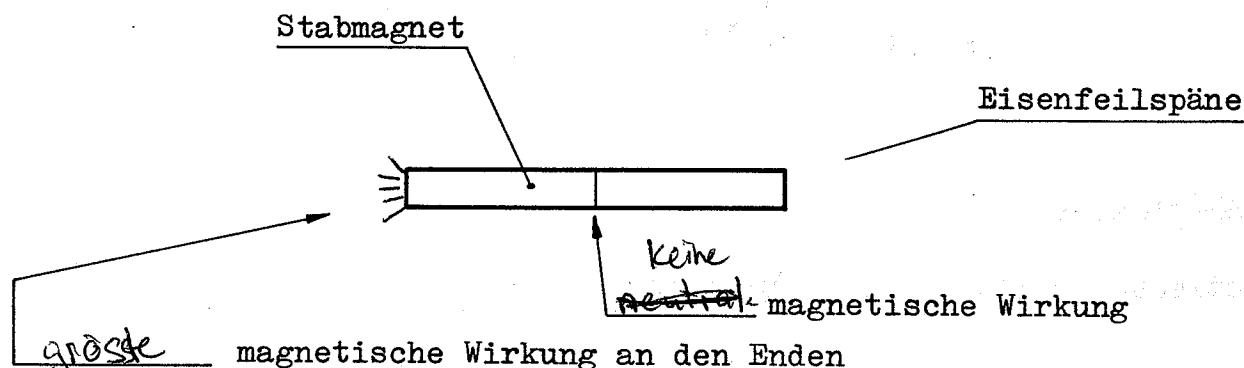

Das nach Norden (magnetischer Südpol) zeigende Ende wird als Nordpol N, das nach Süden (magnetischer Nordpol) zeigende Ende als Südpol S bezeichnet.

ungleiche Pole




Anziehung

gleiche Pole



Abstossung

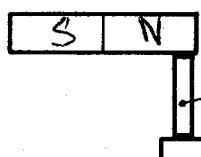

Eisenstück wird selber ein Magnet

4.11 Ladung und Kapazität

4.11.1 Elektrisches Feld

Um jede elektrische Ladung befindet sich ein elektrisches Feld. Zwischen ebenen Platten ist dieses fast homogen.

$$E = \frac{U}{d} \quad U = \text{Spannung zwischen den geladenen Körpern} \quad d = \text{Abstand der geladenen Körper voneinander}$$

Beispiel: Zwischen zwei parallelen Metallplatten liegt eine Spannung von 800 V. Der Plattenabstand beträgt 2,5 mm. Wie groß ist die elektrische Feldstärke zwischen den Platten?

$$\text{Lösung: } E = \frac{U}{d} = \frac{800 \text{ V}}{2,5 \text{ mm}} = 320 \text{ V/mm}$$

Aufgaben zu 4.11.1:

1. Zwei parallele Metallplatten liegen an einer Spannung von 1,2 kV. Ihr Abstand beträgt 3,5 mm.
a) Wie groß ist die elektrische Feldstärke zwischen den Platten? b) Wie lautet die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?
2. Eine Glühlampe benötigt zum Zünden eine Spannung von 125 V. Der Abstand zwischen Anode und Kondensator beträgt 5 mm. a) Wie groß ist beim Zünden die elektrische Feldstärke? b) Wie lautet die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?
3. In trockener Luft tritt bei einer elektrischen Feldstärke von 30 kV/cm ein Überschlag auf. Berechnen Sie die zu einem Überschlag führende Spannung bei 0,5 mm Abstand von zwei flachen Kontaktien!

4.11.2 Ladung und Kapazität

Im Kondensator können elektrische Ladungen gespeichert werden. Die Spannung ist verhältnismäßig zur Ladung.

$$Q = \text{elektrische Ladung} \quad I = \text{Stromstärke} \quad t = \text{Zeit} \quad C = \text{Kapazität} \quad U = \text{Spannung} \quad \Delta U = \text{Spannungsänderung} \quad \Delta t = \text{Zeit, in der die Spannungsänderung erfolgt}$$

$$(Q) = A \cdot s = C \cdot U \quad Q = I \cdot t \quad Q = C \cdot U \quad \Delta U = \frac{A \cdot s}{C} = V \quad \Delta U = \frac{I \cdot \Delta t}{C}$$

- Beispiel:** An einem Kondensator mit 47 nF steigt die Spannung innerhalb von 18 ms gleichmäßig um 34 V. Wie groß ist die Ladestromstärke?
- Lösung:** $\Delta U = \frac{I \cdot \Delta t}{C} \Rightarrow I = \frac{C \cdot \Delta U}{\Delta t} = \frac{47 \text{ nF} \cdot 34 \text{ V}}{18 \text{ ms}} = 88,78 \mu\text{A}$
- * C nach Coulomb, kurz. Physik, 1736 bis 1806; ... F nach Faraday, engl. Physiker, 1791 bis 1867

4.11.3 Kraftwirkung und Energie des elektrischen Feldes

Aufgaben zu 4.11.2:

1. Ein Kondensator mit 27 pF liegt an 70 V. Berechnen Sie die Ladung des Kondensators!
2. In einem Sägezahngenerator mit einem Unijunction-Transistor (Bild 1) wird der Kondensator mit 100 nF auf die Höckerspannung $U_p = 6 \text{ V}$ aufgeladen und anschließend über den UJT auf die Talspannung $U_v = 1 \text{ V}$ entladen. Ermitteln Sie a) Ladung, die erstrahlig in den Kondensator fliesst, b) Ladung, die wieder abfließt!
3. Ein Kondensator nimmt an 15 V Gleichspannung eine Ladung von 4,05 nC auf. a) Wie groß ist die Kapazität? b) Wie lautet in einem BASIC-Rechenprogramm die Zeile, mit der dem Computer der Rechenauftrag erfüllt wird?
4. Wenn man einen Kondensator an eine Spannung von 24 mV legt, so fließen 43,2 pA in den Kondensator. a) Wie groß ist die Kapazität? b) Wie lautet die Zeile in einem BASIC-Rechenprogramm, mit der die Bildschirmausgabe $C = \dots F$ erfolgt?
5. Ein Kondensator mit 10 nF wird über einen Transistor geladen. Es fließt 2 ms lang ein Ladesstrom von 4 mA. Auf welche Spannung wird der Kondensator geladen?
6. Von einem Kondensator mit 12 nF wird über einen Transistor mit 10 mA geladen. Es fließt 2 ms lang ein Ladesstrom von 4 mA. Auf welche Spannung wird der Kondensator geladen?
7. Wie groß ist die Spannungsabschaltung an einem Kondensator mit 100 nF, wenn die Entladestromstärke während 3 s gleichmäßig 20 mA beträgt?
8. Wie groß muß an einem Kondensator mit 12 nF die Ladestromstärke sein, damit die Spannungsanstiegs geschwindigkeit $5 \text{ V}/\mu\text{s}$ beträgt?

4.11.3 Kraftwirkung und Energie des elektrischen Feldes

Auf einen elektrisch geladenen Körper wird im elektrischen Feld eine Kraft ausgeübt.

$$F = \text{Kraft auf einen geladenen Körper} \quad E = \text{elektrische Feldstärke} \quad Q = \text{elektrische Ladung des Körpers} \quad W = \text{elektrische Energie} \quad C = \text{Kapazität} \quad U = \text{Spannung}$$

$$F = E \cdot Q \quad F = E \cdot Q \quad W = C \cdot U \cdot U/2 \quad W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

- Beispiel:** In einem elektrischen Feld wirkt auf einen Körper mit der Ladung $Q = 10 \text{ mC}$ eine Kraft von 2,6 N. Wie groß ist die elektrische Feldstärke?

$$\text{Lösung: } F = E \cdot Q \Rightarrow E = \frac{F}{Q} = \frac{2,6 \text{ N}}{10 \text{ mC}} = 260 \text{ V/m}$$

Aufgaben zu 4.11.3:

1. Welche Kraft wirkt auf ein Elektron mit der Elementarladung $Q = 0,1602 \text{ aC}$ in einem elektrischen Feld mit der Feldstärke von 30 kV/mm?
a) Mit welcher Kraft wird ein Elektron mit der Elementarladung $Q = 0,1602 \text{ aC}$ abgelenkt? b) Wie lautet in einem BASIC-Programm, mit der die Bildschirmausgabe $KRAFT = \dots \text{ N}$ erfolgt?
2. In einem Oszilloskop liegt an den Ablenkplatten eine Spannung $U = 3,6 \text{ kV}$. Der Plattenabstand beträgt 8 mm. a) Mit welcher Kraft wird ein Elektron mit der Elementarladung $Q = 0,1602 \text{ aC}$ abgelenkt? b) Wie lautet in einem BASIC-Programm die Zeile, mit der dem Computer dieser Rechenauftrag erfüllt wird?

4.11.4 Elektrische Flussdichte

3. Welche elektrische Feldstärke wird benötigt, damit auf einen Körper mit der Ladung $Q = 6,4 \text{ mC}$ eine Kraft von 1 N ausgeübt wird?
4. Welche Ladung muß ein Styroporkugelchen mit der Masse von 32 mg haben, damit es in einem elektrischen Feld mit der Feldstärke $E = 2 \text{ kV/mm}$ schwebt ($1 \text{ kg} \approx 10 \text{ N}$)?
5. Zum Aufbau des elektrischen Feldes an einem Kondensator wird eine Ladung von $0,75 \text{ C}$ zugeführt. Die Spannung am Kondensator beträgt nach dem Ladevorgang 370 V . a) Welche elektrische Energie ist im elektrischen Feld gespeichert? b) Welche Kapazität besitzt der Kondensator?
6. Ein Elektronenblitzgerät benötigt eine Blitzenergie von 15 Ws . Welche Kapazität muß der Ladekondensator besitzen, wenn er auf 900 V aufgeladen wird?

4.11.4 Elektrische Flussdichte

Jeder elektrisch geladene Körper erzeugt einen elektrischen Fluss, welcher der Ladung des Körpers gleich ist. Die elektrische Flussdichte ist der elektrische Fluss je geladener Fläche.

$$D = \frac{Q}{A}$$

$\varphi = Q$	$D = \frac{Q}{A}$
$(D) = \frac{As}{m^2}$	$D = \frac{C}{m^2}$
Q elektrischer Fluss	$D = \frac{Q}{A}$
A elektrische Ladung	$D = EP \cdot E$
E elektrische Feldstärke	$D = \varepsilon \cdot E$
ε_0 Permittivitätszahl	$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$
elektrische Feldkonstante	
Permittivitätszahl	

$$\varphi = Q$$

$$(D) = \frac{C}{m^2}$$

$$EP = E0 \cdot ER$$

$$D = \frac{Q}{A}$$

$$D = EP \cdot E$$

$$D = \varepsilon \cdot E$$

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

Beispiel: In einem homogenen elektrischen Feld befindet sich auf einer Fläche von 120 cm^2 eine elektrische Ladung von 16 mC . Wie groß ist die elektrische Flussdichte?

$$Lösung: D = \frac{Q}{A} = \frac{16 \text{ mC}}{120 \text{ cm}^2} = 1,33 \text{ C/m}^2$$

Aufgaben zu 4.11.4

1. Auf einer Fläche von 63 cm^2 befindet sich eine elektrische Ladung von $7 \mu\text{C}$. a) Wie groß ist die elektrische Flussdichte? b) Das bestehende Computerprogramm in BASIC rechnet mit SI-Einheiten ohne Vorsätze. Wie geben Sie den Zahlenwert der elektrischen Ladung Q ein?
2. Die elektrische Flussdichte in einem homogenen elektrischen Feld beträgt 73 nC/m^2 . a) Wie groß sind elektrischer Fluss und elektrische Ladung, wenn die geladenen Flächen 17 cm^2 groß sind? b) Wie lauten die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?
3. Zwischen zwei geladenen Flächen mit der Fläche $A = 100 \text{ cm}^2$ beträgt die elektrische Feldstärke 18 kV/cm . Berechnen Sie a) elektrische Flussdichte im Vakuum, b) elektrische Flussdichte und elektrische Ladung, wenn als Dielektrikum Glimmer mit $\varepsilon_r = 7$ verwendet wird
4. An einem Plattenkondensator mit $A = 2 \text{ cm}^2$ und $l = 5 \text{ mm}$ liegt eine Spannung $U = 1,2 \text{ kV}$. Berechnen Sie a) elektrische Feldstärke, b) elektrische Flussdichte, wenn das Dielektrikum $\varepsilon_r = 12$ besitzt, c) elektrische Ladung!
5. Bei einem Plattenkondensator verdeckt sich die elektrische Flussdichte und beträgt dann $0,1 \text{ mC/m}^2$, wenn als Dielektrikum statt Luft Polystyrol verwendet wird. Berechnen Sie a) Permittivitätszahl von Polystyrol, b) Permittivität, c) elektrische Feldstärke, d) elektrische Ladung, wenn $A = 7 \text{ cm}^2$ beträgt!
6. Zwischen zwei geladenen Flächen mit der Fläche $A = 4,3 \text{ cm}^2$ beträgt die elektrische Flussdichte $45 \mu\text{C/m}^2$, wenn das Dielektrikum $\varepsilon_r = 3$ hat. Berechnen Sie für ein Dielektrikum mit $\varepsilon_r = 8$ a) Flussdichte, b) elektrischer Fluss, c) elektrische Feldstärke, d) Spannung zwischen den Flächen, wenn $l = 3,5 \text{ mm}$ beträgt!

* gsm. Gedächtnisprobe: ... gleich. Kleinbuchstaben speisen

4.11.6 Schaltungen von Kondensatoren

- 4.11.5 Kapazität
Die Kapazität eines Kondensators hängt von seinem Aufbau ab.

$C = E0 \cdot ER \cdot A / l$
$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{l}$
$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot \text{pF/Vm}$

Beispiel: Ein Plattenkondensator besteht aus zwei Platten mit je 80 cm^2 Fläche. Der Plattenabstand beträgt $0,5 \text{ mm}$. Wie groß ist die Kapazität, wenn das Dielektrikum aus Glimmer ($\varepsilon_r = 8$) besteht?

Lösung: $C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{l} = \frac{8,85 \cdot \text{pC/Vm} \cdot 8 \cdot 80 \text{ cm}^2}{0,5 \text{ mm}} = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ As} \cdot 8 \cdot 80 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 1,13 \text{ nF}$

Aufgaben zu 4.11.5

1. Ein Keramikkondensator ($\varepsilon_r = 45$) hat eine wirksame Oberfläche von $2,21 \text{ cm}^2$. Die Keramikschicht ist $0,4 \text{ mm}$ dick. a) Wie groß ist die Kapazität? b) Wie lautet die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?
2. Ein Karamikrohr ist $19,25 \text{ mm}$ lang, hat einen mittleren Durchmesser von $2,3 \text{ mm}$ und eine Wanddicke von $0,15 \text{ mm}$. Das Dielektrikum besteht aus Bariumtitanat ($\varepsilon_r = 20000$). a) Berechnen Sie die Kapazität des Röhrchenkondensators! b) Wie lautet die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?
3. Ein Wickelkondensator mit 150 nF hat eine wirksame Oberfläche von 3000 cm^2 . Zwischen den Metallfolien befindet sich eine zweilagige Papierbeschicht ($\varepsilon_r = 4$). Wie dick ist diese zweilagige Papierschicht?
4. Ein Tantalkondensator ($\varepsilon_r = 26$) mit $6,8 \mu\text{F}$ hat eine wirksame Oberfläche von $800 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$. Wie dick ist die Tantalpentoxidschicht?

5. Es soll ein Glimmerkondensator von 2 kV mit vierfacher Sicherheit gebaut werden. Die Durchschlagfestigkeit (Durchschlagsfeldstärke) von Glimmer beträgt 25 kV/mm . Ermitteln Sie für einen Kondensator mit 820 pF a) Dicke der Glimmerschicht, b) wirksame Oberfläche einer Platte!
6. Ein Scheibenkondensator mit 47 pF hat als Dielektrikum Keramik ($\varepsilon_r = 80$). Das Keramikscheibchen ist 2 mm dick. Wie groß ist der Durchmesser der kreisförmigen Metallbeläge?
7. Zwei kreisförmige Aluminiumplatten ($d = 25 \text{ cm}$) bilden einen Luftkondensator mit einem Plattenabstand von 3 mm . Berechnen Sie a) Kapazität, b) Ladung und elektrische Feldstärke für eine Ladespannung von 600 V !
8. Der Plattenabstand des mit $86,84 \text{ nAs}$ geladenen Kondensators von Aufgabe 7 wird auf 6 mm erhöht. Ermitteln Sie a) Kapazität, b) Spannung am Kondensator, c) elektrische Feldstärke!

4.11.6 Schaltungen von Kondensatoren

Kondensatoren können parallel (Bild 1, folgende Seite) oder in Reihe (Bild 2, folgende Seite) geschaltet werden. Bei einem Drehkondensator mit n Platten sind $(n - 1)$ Teilkondensatoren parallelgeschaltet.

Bei Parallelschaltung:

$C = C_1 + C_2 + \dots$
$C = C_1 + C_2 + \dots$

4.11.6 Schaltungen von Kondensatoren

C	Ersatzkapazität
C_1, C_2	Einzelkapazitäten
U_1, U_2	Teilspannungen

Beispiel: In einer Parallelschaltung von zwei Kondensatoren betragen $C_1 = 120 \text{ pF}$ und $C_2 = 2.2 \text{ nF}$. Wie groß ist die Ersatzkapazität?

$$\text{Lösung: } C = C_1 + C_2 = 120 \text{ pF} + 2.2 \text{ nF} = 2.32 \text{ nF}$$

Aufgaben zu 4.11.6

- Wie groß ist die Ersatzkapazität?
- Ein Kondensator von 470 pF soll mit einem zweiten parallelgeschaltet werden, so daß die Ersatzkapazität 1.15 nF beträgt. Wie groß muß die zweite Kapazität sein?
- Wie groß ist die Ersatzkapazität, wenn zwei Kondensatoren nach Bild 2 geschaltet sind?
- Drei Kondensatoren mit 150 pF , 820 pF und 1.2 nF sind in Reihe geschaltet. Wie groß ist die Ersatzkapazität?
- Welche Kapazität muß einem Kondensator von 560 pF vorgeschaltet werden, damit die Ersatzkapazität 208 pF beträgt?
- Ein Drehkondensator ist auf 380 pF eingestellt. Welche Kapazität muß man in Reihe schalten, damit auf eine Ersatzkapazität von 158 pF „verkürzt“ wird?
- Bei einem Luft-Drahkondensator mit 15 Rotorplatten und 16 Statorplatten beträgt die Fläche einer Platte 34 cm^2 . Die Statorplatten haben von den Rotorplatten einen Abstand von 2 mm . Wie groß ist die Kapazität im eingedrehten Zustand?
- Ein Drehkondensator mit Polystyrolfolie ($\epsilon_r = 2.5$) mit insgesamt 19 Platten hat im eingedrehten Zustand 360 pF . Der Plattenabstand beträgt 1.8 mm . Wie groß ist die Fläche einer Platte?
- Zwei Keramik-Kondensatoren mit 10 nF und 47nF an 800 V benötigt. Vorhanden sind folgende Kondensatoren: C1 mit 90 pF 400 V ; C2 mit 70 pF 600 V ; C3 mit 22 pF 500 V ; C4 mit 23 pF 500 V ; C5 mit 90 pF 300 V und C6 mit 126 pF 300 V . Mit welcher Schaltung läßt sich das Problem lösen?

Bei Reihenschaltung:		Bei nur zwei Kondensatoren in Reihe:	
$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$		$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$	$\frac{C_1}{C_2} = \frac{U_2}{U_1}$

Bei Parallelschaltung von Kondensatoren	
$C = C_1 + C_2 + \dots$	

4.11.7 RC-Schaltung an Gleichspannung und Rechteckspannung

$$\begin{aligned} \tau &= R \cdot C \\ \text{TAU} &= R \cdot C \end{aligned}$$

Beim Laden und Entladen eines Kondensators an Gleichspannung verlaufen Strom und Spannung nach Exponentiellfunktionen (Bild 1). Die Spannung ist dann nach 1τ beim Laden auf 63% der Endspannung gestiegen, beim Entladen auf 37% der Anfangsspannung gesunken. Jeweils nach 5τ ist die Ladung oder die Entladung fast beendet.

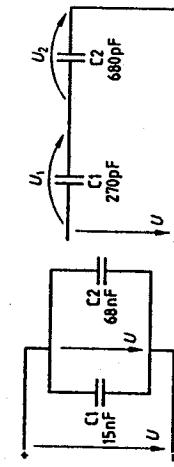


Bild 1: Parallelschaltung von Kondensatoren

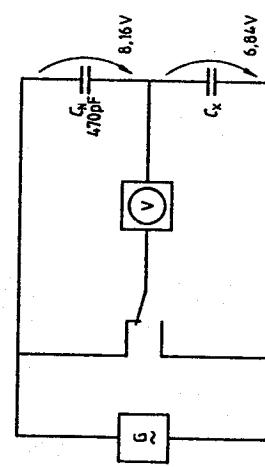


Bild 3

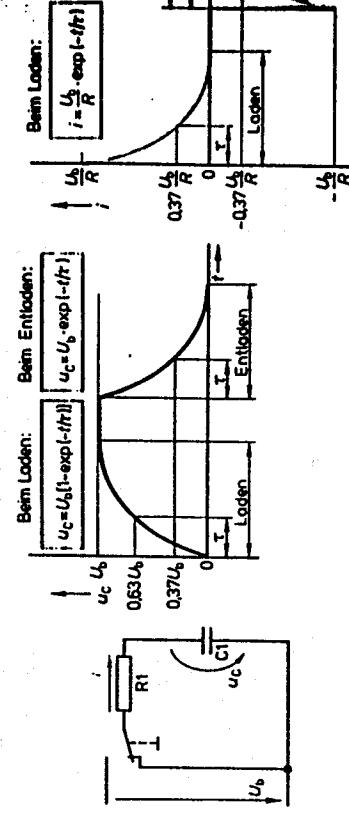


Bild 1: Laden und Entladen eines Kondensators an Gleichspannung über einen Widerstand
Beispiel: Die Zeitkonstante des RC-Glieds beträgt $0.2 \mu\text{s}$. Wie groß ist die Kapazität, wenn der Widerstand $2.2 \text{k}\Omega$ ist?
Lösung: $\tau = R \cdot C \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.2 \mu\text{s}}{2.2 \text{k}\Omega} = 90.91 \text{ pF}$

Aufgaben zu 4.11.7

- Berechnen Sie die Zeitkonstante eines RC-Gliedes mit $R = 580 \text{ k}\Omega$ und $C = 0.1 \mu\text{F}$
- Wie groß ist die Zeitkonstante bei $R = 18 \text{k}\Omega$ und $C = 15 \text{nF}$?
- Die Zeitkonstante des RC-Glieds in der Emitterschaltung eines Transistorverstärkers beträgt 360 ms. a) Wie groß ist der Widerstand, wenn die Kapazität $200 \mu\text{F}$ ist? b) Wie lautet die Rechenanweisung in BASIC?
- Die Zeitkonstante des RC-Glieds am Verstärkereingang beträgt 28 ms. a) Errechnen Sie den Akkoppelkondensator, wenn der Widerstand $5.6 \text{k}\Omega$ ist! b) Das Computerprogramm in BASIC rechnet mit SI-Einheiten ohne Vorsätze. Wie geben Sie die Zahlenwerte von R und τ ein?
- Ein Kondensator von 15nF wird über einen Widerstand von $680 \text{k}\Omega$ an 120V Gleichspannung gelegt. Berechnen Sie die Kondensatorspannung nach einer Laufzeit von 60ms ! Wie groß ist dann der Ladestrom?
- Ein Kondensator mit $50 \mu\text{F}$ wird über einen Widerstand von 20V geladen. Kondensator wird über einen Spannungsmesser mit $R_i = 50 \text{k}\Omega$ entlastet. Nach 2.5s beträgt die Kondensatorspannung noch 7.4V . Wie groß ist die Kapazität?
- Ein auf 20V geladener Kondensator wird über einen Widerstand von 60ms entladen. Nach 9s ist der Kondensator auf 31.5V geladen. Wie groß ist der Widerstand?
- In einer Schaltung wird eine Kapazität mit 45 pF an 800V benötigt. Vorhanden sind folgende Kondensatoren: C1 mit 90 pF 400V ; C2 mit 70 pF 600V ; C3 mit 22 pF 500V ; C4 mit 23 pF 500V ; C5 mit 90 pF 300V und C6 mit 126 pF 300V . Mit welcher Schaltung läßt sich das Problem lösen?

* gleich, Kleinhuchstabe tau

4.11.7 RC-Schaltung an Gleichspannung und Rechteckspannung

8. Ein Kondensator mit 470 pF , der auf 30 V geladen ist, wird über einen Widerstand mit $27 \text{ k}\Omega$ entladen. Berechnen Sie Kondensatorspannung und Entladestrom nach einer Entladzeit von $12,69 \mu\text{s}$!
9. Ein Kondensator mit $2 \mu\text{F}$ liegt in Reihe mit einem Widerstand mit $27 \text{ k}\Omega$ an einer Gleichspannung von 24 V . Wie groß sind nach 54 ms Kondensatorspannung und Ladestrom?

10. Ein Kondensator mit 47 nF , der auf 200 mV geladen ist, wird über einen Widerstand von $68 \text{ k}\Omega$ entladen. Wie groß sind nach einer Entladzeit von $3,2 \text{ ms}$ Kondensatorspannung und Entladestrom?

11. Ein Kondensator mit $0,1 \mu\text{F}$ wird über einen Widerstand mit $100 \text{ k}\Omega$ an eine Gleichspannung von 10 V gelegt. a) Wie groß sind nach 8 ms Ladestrom und Kondensatorspannung? b) Wie lauten die BASIC-Anweisungen für die Rechnung?

12. Ein Widerstand mit $680 \text{ k}\Omega$ und ein Kondensator mit 15 nF werden in Reihe an eine 120-V -Gleichspannung gelegt. a) Berechnen Sie Kondensatorspannung und Strom für eine Ladezeit von 51 ms ! b) Nennen Sie die BASIC-Anweisungen für die Rechnung!

13. Nach welcher Zeit beträgt in der Schaltung nach Bild 1, vorhergehende Seite, mit $0,1 \mu\text{F}$ und $100 \text{ k}\Omega$ an 10 V der Ladestrom noch $30 \mu\text{A}$? Wie groß ist dann die Kondensatorspannung?

14. Ein auf 20 V geladener Kondensator mit $5 \mu\text{F}$ wird über einen Widerstand mit $180 \text{ k}\Omega$ entladen. Nach welcher Zeit beträgt die Kondensatorspannung noch $8,3 \text{ V}$? Wie groß ist dann der Entladestrom?

15. In einem Sägezahngenerator mit einer Glühlampe wird ein Kondensator mit 47 nF über einen Widerstand auf die Zündspannung von $U_Z = 120 \text{ V}$ geladen, damit die Glühlampe niederohmig wird. Die Betriebsspannung beträgt 200 V . Wie groß muß der Widerstand sein, damit der Kondensator beim ersten Ladevorgang nach 3 ms U_Z erreicht hat?

16. In einer Schaltung liegt einer Relaiswicklung mit $R = 4 \text{ k}\Omega$ ein Kondensator parallel, damit beim Abschalten der Gleichspannung eine Abfallverzögerung auftritt. Die Spannung am Relais beträgt im Abschaltmoment 60 V . Der Haltestrom des Relais beträgt 5 mA . Wie groß

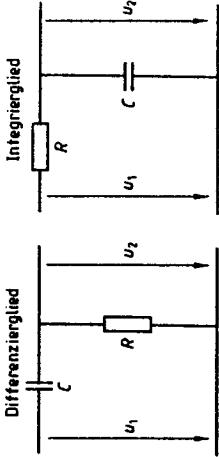


Bild 1

muß die Kapazität sein, damit der Abfall des Relais um $1,2 \text{ s}$ verzögert wird? (Die Induktivität der Relaisspule bleibt unberücksichtigt.)

17. Mit einem Differenzierglied (Bild 1) sollen aus einer Rechteckspannung mit $f = 5 \text{ kHz}$ und $g = 0,5$ Nadelimpulse erzeugt werden. Wie groß muß R sein, wenn $C = 15 \text{ nF}$ und die Zeitkonstante τ ein Fünftel der Impulsdauer t_1 betragen soll?

18. Mit einem Integrierglied (Bild 1) soll aus einer Rechteckspannung mit $f = 50 \text{ Hz}$ und $g = 0,5$ eine Gleichspannung erzeugt werden. Wie groß muß C sein, wenn $R = 100 \text{ k}\Omega$ und $\tau = 10 t_1$ betragen soll?

19. Die mit einem Differenzierglied erzeugten Nadelimpulse sollen die maximale Impulsbreite von $15 \mu\text{s}$ haben. a) Wie groß ist C , wenn $R = 18 \text{ k}\Omega$ beträgt? b) Wie groß muß die Frequenz der Rechteckspannung ($g = 0,5$) sein, damit das Verhältnis $t_1/\tau = 12$ erfüllt ist?

20. An einem Differenzierglied in der Impulstrennstufe eines Fernsehempfängers mit $C = 27 \text{ pF}$ und $R = 100 \text{ k}\Omega$ sollen aus den Zellen-Synchronimpulsen mit $f = 15,625 \text{ Hz}$ und $g = 0,1$ Nadelimpulse erzeugt werden. a) Welche maximale Impulsbreite haben die Nadelimpulse? b) Wie groß ist das Verhältnis t_1/τ ?

21. Ein Integrierglied soll aus einer Rechteckspannung mit $f = 10 \text{ kHz}$ und $g = 0,5$ eine Gleichspannung erzeugen, deren noch überlagerte Wechselspannung einen Spitzen-Tal-Wert von 2% des Gleichspannungswertes besitzt. Wie groß muß C sein, wenn $R = 12 \text{ k}\Omega$ beträgt?

22. Ein Integrierglied mit $R = 220 \text{ k}\Omega$ und $C = 1,5 \mu\text{F}$ macht aus einer Rechteckspannung mit $f = 7,5 \text{ kHz}$ und $g = 0,5$ eine Gleichspannung. Wie groß ist bei der Rechteckwechselspannung am Widerstand R der Dachabfall in %?

4.11.8 Kapazitiver Blindwiderstand

23. Der Kondensator eines Integrierglieds ist bereits auf 2 V geladen. Wie groß ist die Kondensatorspannung, wenn 1 ms lang an den Eingang des Integrierglieds eine Gleichspannung von 10 V angelegt wird? Die Zeitkonstante beträgt $4,6 \text{ ms}$.

24. An den Eingang eines Integrierglieds wird die Spannung Bild 1 angelegt. Berechnen Sie die Ausgangsspannung nach 2 ms , 4 ms , 7 ms , 8 ms und 9 ms , wenn $\tau = 5 \text{ ms}$ beträgt und zur Zeit $t = 0$ der Kondensator völlig ungeladen war!

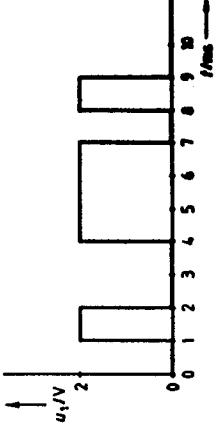


Bild 1

4.11.8 Kapazitiver Blindwiderstand

Der Kondensator wirkt im Wechselstromkreis als Blindwiderstand.

$$X_C = 1/(8 \cdot \pi \cdot f \cdot C) \quad X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$X_C \text{ kapazitiver Blindwiderstand} \quad \omega \text{ Kreisfrequenz} \quad [X_C] = \frac{s}{f} = \Omega \\ C \text{ Kapazität}$$

Beispiel: Bei welcher Frequenz hat ein Kondensator mit $C = 2,2 \text{ nF}$ den kapazitiven Blindwiderstand von $3,62 \text{ k}\Omega$?

$$Lösung: X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \pi \cdot f \cdot C} = f = \frac{1}{2 \pi \cdot C \cdot X_C} = \frac{1}{2 \pi \cdot 2,2 \text{ nF} \cdot 3,62 \text{ k}\Omega} = 20 \text{ kHz}$$

Aufgaben zu 4.11.8

1. Wie groß ist bei 50 Hz der kapazitive Blindwiderstand eines Kondensators mit $1 \mu\text{F}$?

2. Berechnen Sie für $f = 800 \text{ kHz}$ und $C = 18 \text{ nF}$ a) Blindwiderstand, b) Blindleitwert!

3. Ein Kondensator mit 680 pF liegt an $1,6 \text{ MHz} 12 \text{ V}$. Wie groß ist der Strom?

4. Wie groß ist der Spannungsabfall, wenn in einem Kondensator von 47 nF ein Strom von 5 mA 460 kHz fließt?

5. In einem Kondensator, der an einer Wechselspannung von $120 \text{ kHz} 6 \text{ V}$ liegt, fließt ein Strom von $1,22 \text{ mA}$. a) Wie groß ist die Kapazität? b) Wie lautet zur Berechnung von C die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?

6. Ein Emitterkondensator soll bei 30 Hz einen Widerstand von $56 \text{ }\Omega$ haben. a) Wie groß ist die Kapazität? b) Wie lautet zur Berechnung von C die Computereingabe im BASIC-Direktmodus?

7. Bei welcher Frequenz hat ein Kondensator von 680 pF einen Blindleitwert von 1 mS ?
8. Ein Kondensator mit 50 nF liegt an einer Wechselspannung von 120 mV . Der Strom beträgt 3 mA . Welche Frequenz hat die Spannung?
9. Berechnen Sie aus Schaltung Bild 2 a) Blindwiderstand, b) Sperrspannung an $C2$, c) Kapazität von $C2$!
10. Berechnen Sie aus Schaltung Bild 3 a) Blindwiderstand von $C1$, b) Frequenz der angelegten Spannung, c) Blindwiderstand von $C2$, d) Spannung an $C2$, e) Gesamtspannung!

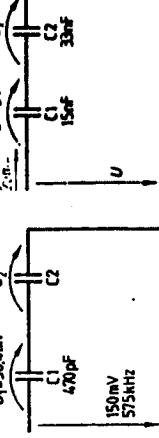


Bild 3

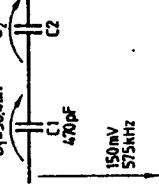


Bild 2